



دانشگاه فنی و حرفه‌ای باهنر شیراز

دستور کار

آزمایشگاه تکنولوژی مخابرات

مدرس

دکتر ذاکر حقیقی

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
آزمایش شماره ۱ فیلتر های غیر فعال (Passive)	۱
آزمایش شماره ۲ فیلتر های فعال (Active)	۱۱
آزمایش شماره ۳ نوسانساز های LC	۱۶
آزمایش شماره ۴ نوسانساز های RC (پل وین)	۲۰
آزمایش شماره ۵ تقویت کننده های RF	۲۶
آزمایش شماره ۶ مدولاتور AM دیودی و آشکارساز AM دیودی	۳۰
آزمایش شماره ۷ مدولاتور AM ترانزیستوری و تقویت کننده توان	۴۰
آزمایش شماره ۸ نوسانساز کنترل شده با ولتاژ (VCO)	۴۸
آزمایش شماره ۹ حلقه قفل شده فاز (PLL)	۵۴
آزمایش شماره ۱۰ مدولاتور FM و آشکارساز FM	۶۱
آزمایش شماره ۱۱ آشکارساز تن (Tone Decoder)	۶۹

## آزمایش شماره‌ی ۱

### فیلتر های غیر فعال (Passive)

#### مقدمه


فیلتر ها مدارهایی هستند که توسط آنها میتوان فرکانس یا باند فرکانسی معینی را از میان سایر فرکانس‌ها انتخاب کرد. فیلتر های الکترونیکی از نظر نوع کار مشابه فیلتر هوای اتومبیل، فیلتر آب و غیره هستند. فیلترها نه تنها در مخابرات بلکه در اکثر شاخه‌های الکترونیک کاربرد فراوان دارند (خصوصاً در ساخت تجهیزات نظامی) از جمله دیگر کاربرد آنها استفاده در فرستنده و گیرنده‌های رادیویی میباشد. عملاً تولید لوازم ارتباطی بدون فیلترینگ ناممکن خواهد بود. در این آزمایش قصد داریم دو نمونه از فیلترهای غیر فعال بسیار ساده LC و کریستالی را مورد بررسی قرار دهیم.

#### تئوری عملکرد فیلتر ها

محدوده فرکانسی فیلتر (Filter Band Width) عبارت از مجموعه فرکانس‌هایی است که فیلتر می‌تواند از خود عبور دهد. این محدوده فرکانسی را باند فرکانسی فیلتر یا پهنه‌ی باند مینامیم.

#### الف) فیلتر ایده آل


فیلتر ایده آل فیلتری است که در خروجی آن دقیقاً فرکانس‌های مورد نظر ظاهر می‌شوند مثلاً اگر قرار است فرکانس‌هایی را که در باند فرکانسی  $100\text{kHz}$  تا  $150\text{kHz}$  قرار دارند در خروجی داشته باشیم، باید دقیقاً این فرکانس‌ها با حداقل دامنه ممکن در خروجی ظاهر شوند. بطوری که هیچ اثری از فرکانس‌های نزدیک به این مقادیر در خروجی نباشد. در شکل زیر منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر ایده آل آمده است.

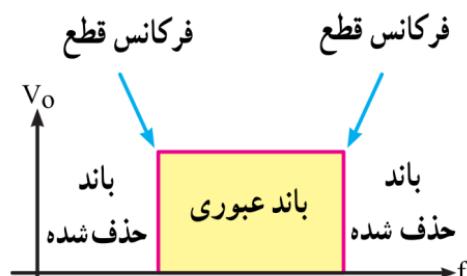

شکل ۱ - ۱

#### ب) فیلتر واقعی

به علت استفاده از مقاومت، سلف و خازن در فیلترها نمیتوانیم پاسخ فرکانسی ایده آل داشته باشیم. چرا که این عناصر نمیتوانند مانند یک کلید عمل کنند و از عبور فرکانس‌های ناخواسته جلوگیری به عمل آورند. در این حالت دامنه فرکانس‌های ناخواسته به تدریج کم می‌شود تا به صفر میرسد. در شکل ۲-۱ منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر واقعی ترسیم شده است.

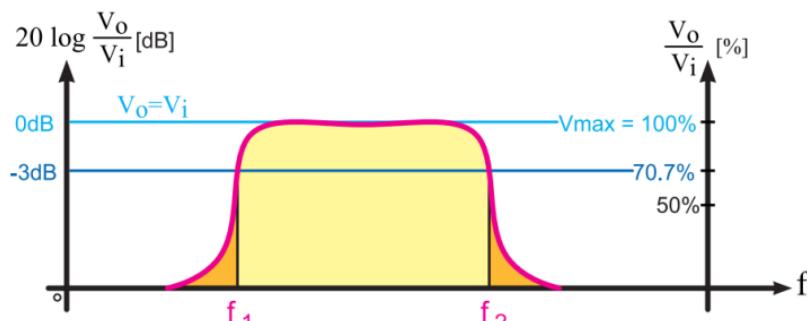

شکل ۲-۱

### - فرکانس قطع فیلتر (Cut off Frequency)

حد فرکانس قابل قبول در خروجی فیلتر مینامند. فیلتر ها با توجه به کاربرد و ساختمان آنها میتوانند دارای یک، دو یا چند فرکانس قطع باشند. در فیلتر های ایده آل فرکانس قطع دقیقاً روی فرکانس مورد نظر قرار میگیرد شکل (۱-۱) فرکانس های قطع فیلتر ایده آل را نشان میدهد. طبق تعریف در فیلتر های واقعی فرکانس قطع فیلتر عبارت از فرکانسی است که در آن فرکانس، تطابق توان صورت میگیرد و نیمی از توان ورودی به خروجی منتقل میشود. در این نقطه  $70.7\%$  درصد ولتاژ ورودی در خروجی ظاهر میشود. این نقطه را نقطه نیم توان مینامند. این نقطه همان سطح  $3db$  است.

زیرا وقتی توان خروجی برابر  $\frac{1}{2}$  توان ورودی میشود مقدار توان به اندازه  $3db$  کاهش میابد.

### انواع فیلتر ها از نظر کاربرد

فیلتر ها از نظر کاربرد به چهار گروه زیر تقسیم بندی میشوند :

(الف) فیلتر پایین گذر (LPF) Low Pass Filter

(ب) فیلتر بالا گذر (HPF) High Pass Filter

(ج) فیلتر میانگذر (BPF) Band Pass Filter

(د) فیلتر حذف باند (BRF) Band Reject Filter

فیلتر های میانگذر و حذف باند خود به دو دسته سری و موازی تقسیم میشوند در این آزمایش قصد داریم یک نمونه فیلتر میانگذر با مدار رزونانس موازی را بررسی کنیم این فیلترها فقط اجازه عبور یک باند فرکانسی معینی را میدهند. به طور کلی برای فیلتر های میانگذر ۳ مشخصه زیر تعریف میشود.


۱- فرکانس رزونانس یا تشدید (Resonance Frequency) : فرکانسی است که با حداکثر دامنه ممکن از فیلتر عبور میکند.

۲- پهنای باند (Band Width) : محدوده فرکانس های عبوری از فیلتر را پهنای باند فیلتر مینامیم.

۳- ضریب کیفیت (Quality Factor) : این ضریب میزان تیزی منحنی مشخصه و پهنای باند را مشخص میکند.

## آنالیز مدار

مدار شکل ۳-۱ فیلتر میانگذر با مدار رزونانس موازی را نشان میدهد.

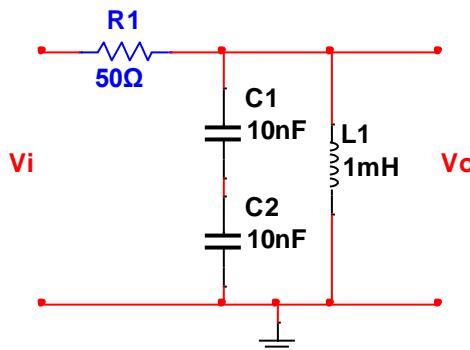

شکل ۳-۱

وضعیت مدار فوق را میتوان در سه حالت بررسی کرد. در فرکانس های کم (اولین حالت) با توجه به رابطه  $X_L = L\omega$  مقدار امپدانس سلف بسیار کم است و تقریباً مانند سیم عمل کرده و باعث حذف سیگنال اعمالی و صفر شدن خروجی میگردد. در فرکانس های بالا (دومین حالت) این خازن است که منجر به حذف سیگنال ورودی میشود چراکه طبق رابطه  $X_C = \frac{1}{C\omega}$  در فرکانس های زیاد امپدانس خازن کم بوده و خروجی تقریباً اتصال کوتا خواهد بود. اما در یک فرکانس میانی (سومین حالت) امپدانس این دو برابر شده که این فرکانس را فرکانس تشدید مینامیم و ورودی به خروجی منتقل خواهد شد. چکیده مطالب فوق به صورت زیر قابل نمایش است :

$$\begin{aligned} \text{if } f = 0 &\Rightarrow X_L = 0 \quad X_C = \infty \Rightarrow V_o = 0 \\ \text{if } f = f_r &\Rightarrow X_L = X_C \Rightarrow V_o = V_i \\ \text{if } f = \infty &\Rightarrow X_L = \infty \quad X_C = 0 \Rightarrow V_o = 0 \end{aligned}$$


## مراحل آزمایش

- مدار شکل ۱-۳ را روی برد مونتاژ نمایید و دامنه ورودی را روی  $V_P$  تنظیم کنید.
- فرکانس رزونانس مدار را به صورت تئوری و عملی بدست آورید و شکل موج خروجی را در این حالت

رسم نمایید. برای محاسبه تئوری فرکانس از رابطه  $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$  استفاده نمایید.

Practical  $f_r = \dots\dots\dots$

Theoretica l  $f_r = \dots\dots\dots$

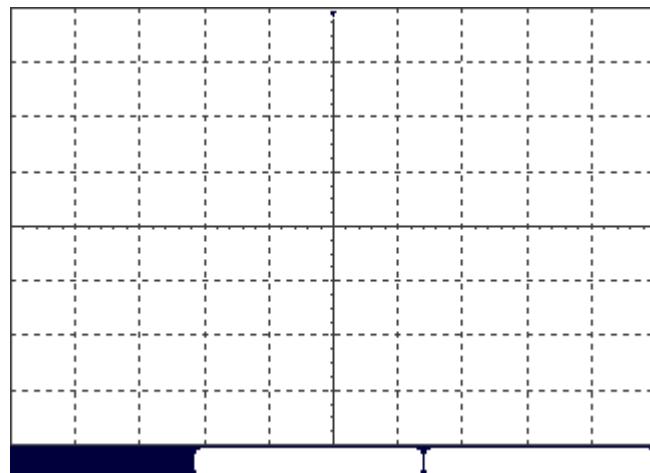


شکل موج خروجی

۳- با اندازه گیری فرکانس قطع پایین و بالای فیلتر به صورت عملی مقدار  $BW$  یا پهنای باند را بدست آورید. نحوه چگونگی اندازه گیری  $f_L$  و  $f_H$  را توضیح دهید. شکل موج  $f_L$  و  $f_H$  را باذکر فرکانس و دامنه رسم نماید.


چگونگی نحوه اندازه گیری فرکانس قطع پایین و بالا:

.....  
.....  
.....
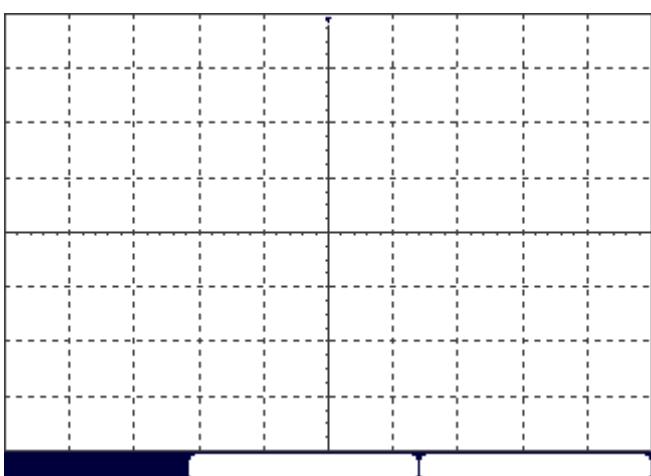
$$f_L = \dots \quad f_H = \dots \quad BW = f_H - f_L = \dots$$



شکل موج فرکانس قطع بالا

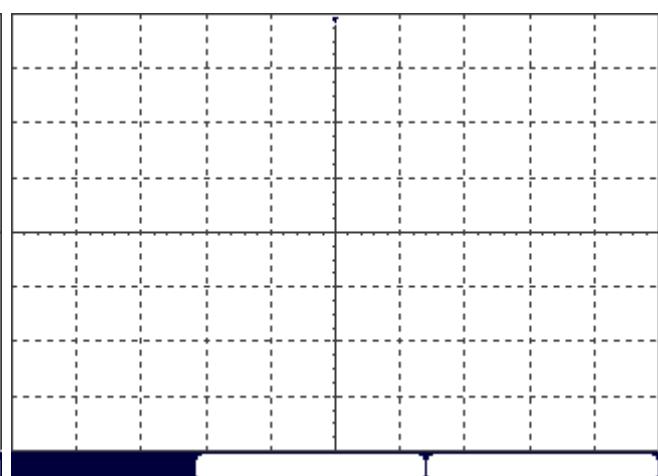

شکل موج فرکانس قطع پایین

۴- با توجه به جدول در زیر آمده به ازای فرکانس های ذکر شده دامنه خروجی را اندازه گیری کرده و به کمک نقاط بدست آمده از جدول، مشخصه پاسخ فرکانسی فیلتر را رسم کنید.

جدول ۱ - ۱

فرکانس ورودی	20k	40k	50k	65k	71k	80k	100k	150k	250k
دامنه خروجی									

پاسخ فرکانسی فیلتر

### بخش دوم آزمایش: فیلتر های کریستالی و بررسی پاسخ فرکانسی کریستال مشخصات کریستال ها

بلور کوارتز از جنس سیلیسیم دی اکسید است و به طور طبیعی شش وجهی است که در هر سر آن یک هرم قرار گرفته است شکل ۱-۴(الف). برای تشکیل هر عنصر الکترونیکی، برش باریکی از بلور را از سنگ مادر جدا میکنند، آن را بین دو صفحه فلزی که اتصال الکتریکی را به وجود می آورند نصب میکنند، وسپس مطابق شکل ۱-۴(ب) آن را در نگه دارنده ای محافظ قرار می دهند. در شماتیک کریستال آن را با عبارت *XTAL* یا *Y* مشخص میکنند و نماد مشخص شده در شکل ۱-۴(ج) را دارد.

بلور اساساً مانند مبدل انرژی، مطابق شکل ۱-۴(د)، (ه) و (و)، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی و یا انرژی الکتریکی را مطابق شکل ۱-۴(ز) به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.

#### تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی

در شکل ۱-۴(د)، می توان مشاهده کرد که در بلور بطور معمول، توزیع بارها یکنواخت است، و اختلاف پتانسیل بین دو صفحه آن صفر است. اگر بلور بر اثر اعمال فشار بر وجود آن، مطابق شکل ۱-۴(ه) فشرده شود، بارهای متضاد روی وجود بلور انباسته میشوند و اختلاف پتانسیل تولید می شود. به همین ترتیب، اگر مطابق شکل ۱-۴(و) بلور از بالا و پایین فشرده شود، بارهای متضاد روی هر یک از وجود انباسته می شود و اختلاف پتانسیلی با قطبش متضاد تولید می شود. اگر بلور در معرض فشار متناوب قرار گیرد به طوری که دائماً فشرده و کشیده شود، ولتاژ متناوب یا *ac* تولید می شود. در میکروفون های کریستالی از

همین خاصیت استفاده می شود. امواج صوتی به میکروفون اعمال میشود و این امواج مکانیکی بطور مدام ببور را منقبض و منبسط می کند و موجب تولید موج الکتریکی معادل موج صوتی اصلی می شود.

### تبديل انرژی الکتریکی به مکانیکی

ترکیب ببورها بگونه ای است که آنها دارای فرکانس طبیعی ارتعاش هستند. بدین مفهوم که اگر ولتاژ  $ac$  اعمال شده به ببور مطابق شکل ۱-۴(ز) با فرکانس طبیعی ارتعاش ببور تطبیق داده شود، ببور به مقدار نسبتا زیادی فشرده و کشیده میشود. از سوی دیگر، اگر بسامد ولتاژ  $ac$  اعمال شده کمتر یا بیشتر از بسامد طبیعی ببور باشد، ارتعاش، اندک خواهد بود.


همین خاصیت ببورها (کریستال ها) است که موجب کاربرد وسیع آنها در مدارهای فیلتر و نوسانساز میشود. این عملکرد، اثر پیزو الکتریک نامیده میشود که بنا به تعریف عبارت است از میزان تمایل ببور به ارتعاش ثابت وقتی که در معرض میدان الکتریکی متغیر حاصل از ولتاژ  $ac$  اعمال شده قرار میگیرد. فرکانس طبیعی ارتعاش ببور به ضخامت ببور بین دو صفحه بستگی دارد [داخل کادر شکل ۱-۴(ب)]. با برش کریستال به اندازه مناسب، می توان ببوری بدست آورد که به طور طبیعی در بسامدی معین نوسان میکند. محدوده این بسامد معمولاً روی بسته کریستال چاپ شده است.

وقتی فرکانس ولتاژ  $ac$  اعمال شده به ببور با فرکانس طبیعی ارتعاش ببور تطابق یابد، امپدانس ببور یا کریستال مطابق شکل ۱-۴(ح) تا مقدار کمینه خود پایین می آید. در این حالت قالب کریستال معادل مدار تشديد سری خواهد بود و همانطور که در منحنی پاسخ فرکانسی شکل ۱-۴(ح) مشاهده می کنید، پاسخ بسیار تیز در فرکانس تشديد سری کریستال  $f_{R_s}$  بدین معناست که کریستال، گزیننده فرکانس خوبی است.

وقتی ببور بین دو صفحه اتصال میابد، این اتصال باعث ایجاد یک ظرفیت خازنی در دو سر ببور شده ( $C_p$ ) که با مدار تشديد سری موازی می شود. [شکل ۱-۴(ط)] با مراجعه به منحنی پاسخ فرکانسی شکل ۱-۴(ط) با افزایش فرکانس راکتانس خازنی شاخه سری کاهش میابد و شاخه سری خاصیت القایی خواهد داشت در یک فرکانس راکتانس القایی ببور معادل راکتانس خازنی صفحات اتصال یافته است. چون خود القایی ببور با ظرفیت خازنی صفحات متصل شده موازی است، در واقع یک مدار تشديد موازی تشکیل می شود. بنابراین، امپدانس قطعه در فرکانس تشديد موازی مطابق شکل ۱-۴(ط) بیشینه خواهد بود.


\*نکته: به کار رفتن ببور به صورت مدار تشديد سری یا مدار تشديد موازی، به کاربردهای مدار بستگی دارد.

کریستال ها معمولاً ضریب کیفیت بالایی در حدود ۴۰۰۰۰ دارند در صورتی که ضریب کیفیت مدارات در حدود ۲۰۰ است. این ضریب کیفیت بالا موجبات پایداری زیادی را در مدارات مختلف از جمله فیلتر ها و نوسانسازها فراهم می آورد.

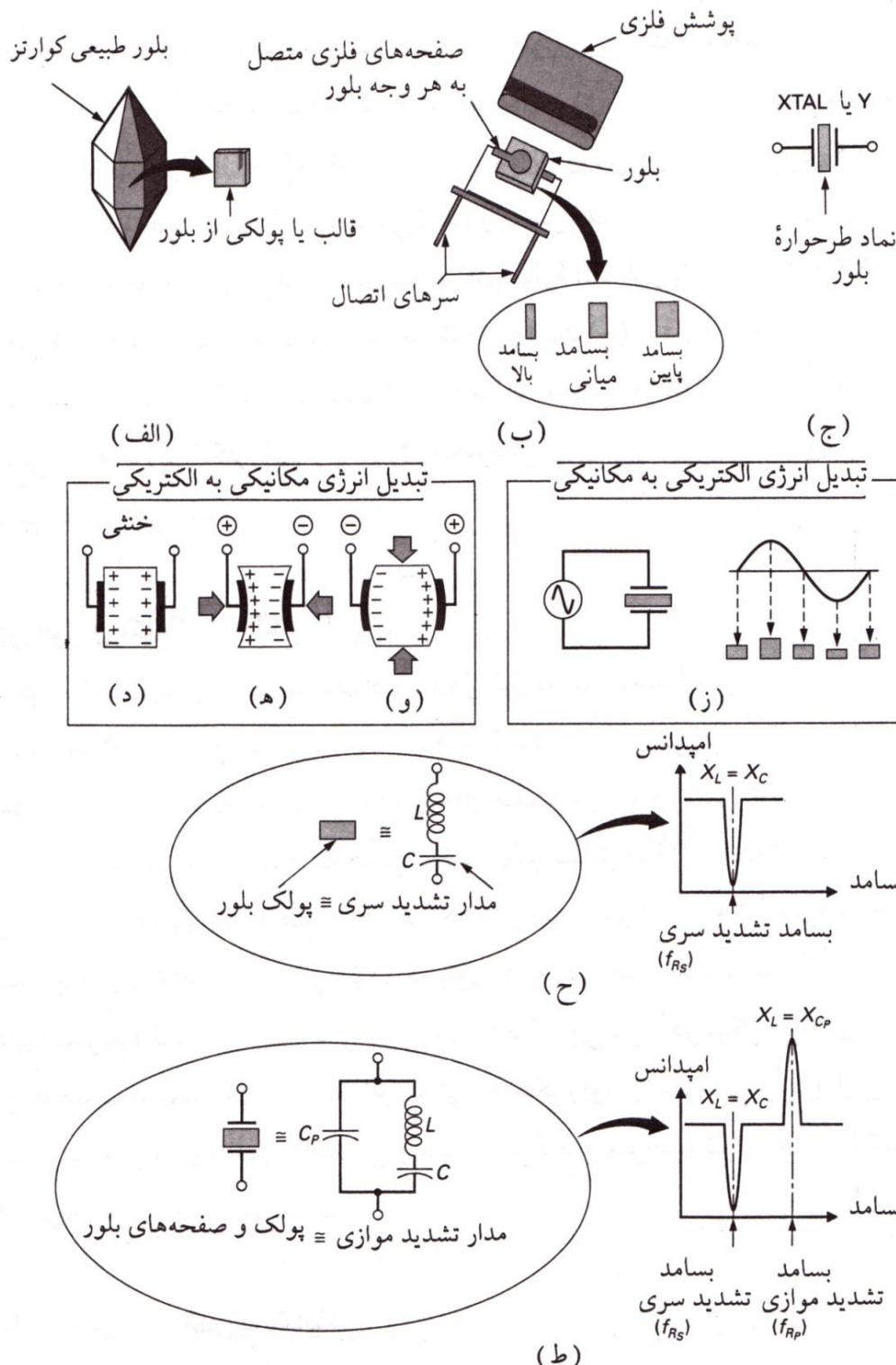

شکل ۱ - ۴

به طور کلی مدار معادل دقیق یک کریستال به فرم زیر است که بر حسب نوع برش آن می توان فرکانس های مختلفی از کریستال دریافت نمود.

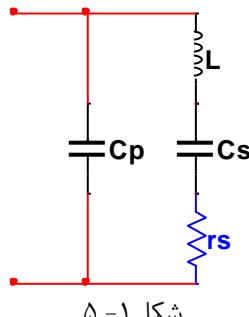

شکل ۱ - ۵

در جدول زیر کریستال هایی با فرکانس های مختلف بر حسب نوع برش آنها آمده است.

جدول ۱ - ۲

فرکانس	$32\text{ khz}$	$280\text{ khz}$	$525\text{ khz}$	$1\text{ Mhz}$	$2\text{ Mhz}$
نوع برش	$XY\ bar$	$DT$	$DT$	$AT$	$AT$
$r_s$	$40\Omega$	$1820\Omega$	$1400\Omega$	$5\Omega$	$82\Omega$
$L$	$4800H$	$25.9H$	$12.7H$	$12mH$	$0.052H$
$C_s(\text{pF})$	0.00491	0.0126	0.00724	0.0145	0.0122
$C_p(\text{pF})$	2.85	5.62	3.44	4.35	4.27
$C_p / C_s$	580	450	475	300	350
$Q$	25000	25000	$3 \cdot 10^4$	$15 \cdot 10^4$	$8 \cdot 10^4$

فرکانس های  $f_{R_p}$  و  $f_{R_s}$  از روابط زیر قابل محاسبه هستند :


$$f_{R_s} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_s}}$$

$$f_{R_p} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$C = \frac{C_s \times C_p}{C_s + C_p}$$

### مراحل آزمایش

۱- مدار شکل ۱ - ۵ را با توجه به کریستال های موجود در آزمایشگاه روی برد برد تشکیل دهید.

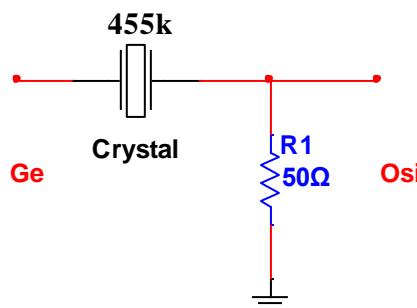


شکل ۱ - ۵

۲- فرکانس تشدید سری  $f_{R_s}$  و فرکانس تشدید موازی  $f_{R_p}$  کریستال را بصورت عملی بدست آورید.(دقت کنید که این دو فرکانس به شدت به هم نزدیک هستند)

$$f_{R_s} = \dots$$

$$f_{R_p} = \dots$$

۳- پاسخ فرکانسی فیلتر را رسم نمایید.

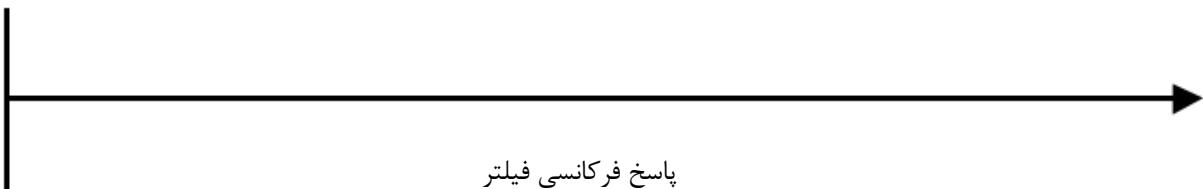

۴- با توجه به روابط ذکر شده در بالا برای  $f_{R_s}$  و  $f_{R_p}$  چنانچه ظرفیت سلف موجود در کریستال برابر  $14H$  فرض شد مقدار  $C$ ,  $C_s$  و  $C_p$  را بدست آورید.

$$C = \dots$$

$$C_s = \dots$$

$$C_p = \dots$$

۵- این قطعه همچون سایر عناصر دارای درصد خطأ میباشد. تولرانس کریستال را به کمک رابطه زیر بدست آورید.

$$\% ERROR = \frac{(measured - calculated)}{calculated} \times 100\% = \dots$$

### سوالات

۱- چند مورد از ویژه‌گی‌های فیلترهای پسیو را نام ببرید.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

۲- رابطه  $f_r$  را در یک فیلتر میانگذر اثبات کنید.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

۳- چند نمونه از کاربردهای کربستال و مزیت های آن را نام ببرید.

.....

.....

.....

## آزمایش شماره‌ی ۲


### فیلتر های فعال (Active)

#### مقدمه

امروزه فیلترهای فعال بصورت گستردۀ ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ابتدا این فیلتر‌ها در فرکانس‌های پائین بکار گرفته می‌شدند، ولی از آنجایی که در فرکانس‌های پائین، سلف‌ها بخاطر حجم زیاد و کیفیت پائین نامناسب بودند، بنابرین با بکار گرفتن عناصر فعال محدوده فرکانس را به فرکانس‌های بالاتر گسترش دادند.

در ابتدا از لامپ‌های خلاء به عنوان عناصر فعال استفاده می‌شد. ولی به علت مصرف زیاد توان و همچنین هزینه بسیار زیاد ساخت فیلترهای فعال با استفاده از لامپ در مقایسه با فیلترهای  $LC$ ، ساخت این فیلتر‌ها غیر مطلوب به نظر می‌رسید. با ساخته شدن ترانزیستور، مشکل نیاز به توان بالا برطرف شد. سپس با پیشرفت تکنولوژی و ساخت تقویت کننده‌های عملیاتی، طراحان فیلتر توانستند به فیلترهای فعال با حساسیت کم، پایداری مناسب و محدوده فرکانسی مطلوب دست یابند.

همانطور که گفته شد در طراحی فیلتر‌های فعال می‌توانیم از  $Op-Amp$  استفاده کنیم، زیرا در فرکانس پائین بعد از طرح فیلتر، سلف‌هایی با مقادیر بزرگ به دست می‌آید که تعداد دور زیاد را نتیجه می‌دهد که این خود باعث حجم زیاد است و این علتی بود که به دنبال طراحی فیلترهای فعال رفتند تا بتوانند از وجود سلف خلاص شوند. به طور خلاصه فیلترهای فعال دارای حجم کم، وزن کم و بهره کافی می‌باشند. همچنین با توجه به این که مقاومت خروجی تقویت کننده‌های عملیاتی بسیار کم است می‌توان طبقات مختلف را به صورت *Cascade* به هم بست و فیلتر با درجات بالاتری را ایجاد نمود. مدار شکل ۱-۲ نمونه‌ای از یک فیلتر فعال است که قصد بررسی آن را داریم.

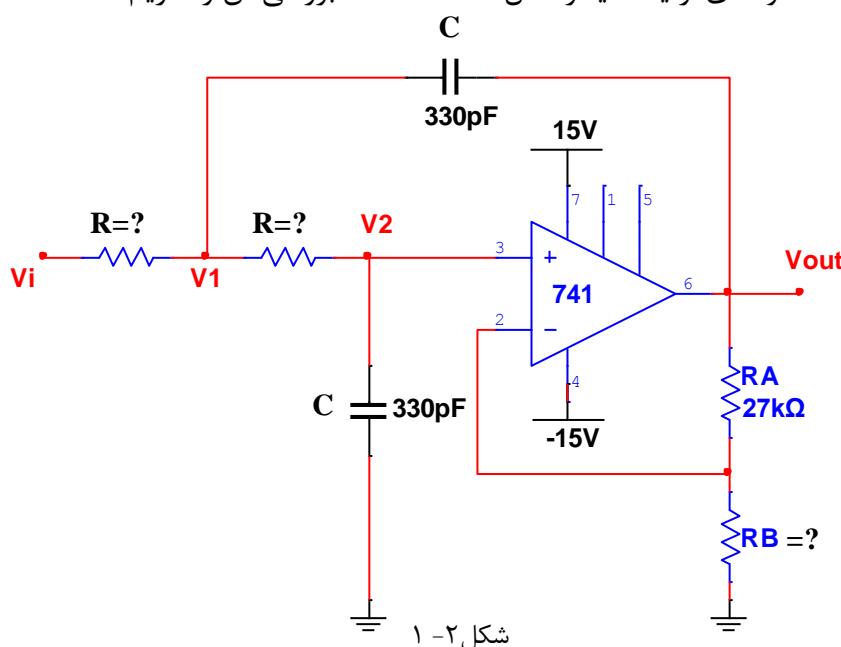

## آنالیز مدار

در این آزمایش قصد داریم یک نمونه فیلتر پایین گذر مرتبه دوم از نوع  $VCVS$  (Voltage Controled Voltage Source) را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم یعنی فیلتر (مولد ولتاژ با کنترل ولتاژ) برای اینکه فیلتر مرتبه ۲ باشد باید از بیش از یک خازن در مدار استفاده کنیم. می خواهیم تابع تبدیل مدار شکل ۱-۲ را بدست آوریم و مرتبه دوم بودن آن و پایین گذر بودن آن را بررسی کنیم.

ابتدا با  $KCL$  در گره های ۱ و ۲ خواهیم داشت :

$$KCL1: \frac{V_1 - V_i}{R} + \frac{V_1 - V_2}{R} + \frac{V_1 - V_o}{\frac{1}{CS}} = 0 \Rightarrow 2V_1 - V_i - V_2 + CSRV_1 - CSRV_o = 0$$

$$KCL2: \frac{V_2 - V_1}{R} + \frac{V_2}{\frac{1}{CS}} = 0 \Rightarrow V_2 - V_1 + CSRV_2 = 0$$

می دانیم ولتاژ سرهای مثبت و منفی  $Op-Amp$  با هم برابرند. لذا ولتاژ سر منفی  $Op-Amp$  هم برابر است  $V^- = V_2$  که می توان این ولتاژ را بر حسب  $V_o$  بدست آورد. با یک تقسیم ولتاژ ساده داریم :

$$V^- = V_2 = V_o \frac{R_B}{R_A + R_B} \quad if \quad \frac{R_B}{R_A + R_B} = G \Rightarrow V_2 = GV_o$$

اکنون  $V_2$  بدست آمده را در  $KCL2$  قرار میدهیم :

$$V_1 = GV_o + CSRGV_o \Rightarrow V_1 = V_o(G + CSR) \quad if \quad (G + CSR) = K \Rightarrow V_1 = KV_o$$

اکنون رابطه  $V_1 = KV_o$  و  $V_2 = GV_o$  را در  $KCL1$  قرار میدهیم :

$$2KV_o - V_i - GV_o + CSRKV_o - CSRV_o = 0 \Rightarrow V_o(2K - G + CSRK - CSR) = V_i$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{2K - G + CSRK - CSR}$$

اکنون به جای  $K$  مقدار واقعی آن را قرار میدهیم :

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{2(G + CSR) - G + CSR(G + CSR) - CSR} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{G(1 + 3CSR + C^2S^2R^2) - CSR}$$

با توجه به رابطه بدست آمده و وجود  $S^2$  در مخرج تابع تبدیل، مرتبه دوم بودن این فیلتر ثابت می شود. اکنون وضعیت تابع تبدیل یا بهره مدار را در فرکانس های پایین (نزدیک صفر) و فرکانس های بالا  $\infty$  مورد بررسی قرار می دهیم.

$$\text{if } S = 0 \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{G} = \frac{1}{\frac{R_B}{R_A + R_B}} = \frac{R_A + R_B}{R_B} = \frac{R_A}{R_B} + \frac{R_B}{R_B} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \left( \frac{R_A}{R_B} + 1 \right)$$

کاملاً واضح است در فرکانس های نزدیک به صفر بهره مدار همان بهره مدار ناوارونگر است.  
اکنون فرکانس را خیلی زیاد فرض می کنیم :

$$\text{if } S = \infty \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\infty} = 0$$

این رابطه میین این موضوع است که با افزایش فرکانس ورودی، دامنه خروجی به صفر خواهد رسید که دقیقاً عملکرد فیلتر پایین گذر را نشان میدهد.

### مراحل آزمایش

۱- مدار شکل ۱-۲ را برای بهره ۱.۵ و فرکانس قطع  $220\text{kHz}$  طراحی کنید. بدین منظور می توانید از

$$\text{رابطه } f_C = \frac{1}{2\pi RC} \text{ استفاده کنید.}$$

$$R = \dots \quad R_B = \dots$$

۲- بعد از طراحی، مدار را روی برد تشکیل دهید. و فرکانس ورودی را روی  $1\text{kHz}$  قرار داده و دامنه ورودی را طوری تنظیم کنید که خروجی بدون اعوجاج و برش باشد. سپس فرکانس قطع مدار را به صورت عملی اندازه گیری و یادداشت کنید. آیا با مقدار تئوری تطابق دارد؟ علاوه بر مقدار، نحوه اندازه گیری فرکانس قطع مدار بصورت عملی را توضیح دهید.

.....  
.....  
.....


$$f_{C_{\text{Practical}}} = \dots$$

۳- با توجه به مقادیر موجود در جدول زیر برای فرکانس ورودی، دامنه خروجی، بهره و بهره بر حسب دستیابی را اندازه گیری کرده و جدول را کامل کنید.(دقیقت کنید که با افزایش فرکانس در هر مرحله دامنه ورودی تغییر نکند)

## جدول ۱ - ۲

فرکانس	$V_o$	$\frac{V_o}{V_i}$	$20 \log \frac{V_o}{V_i}$
1k			
10k			
30k			
60k			
100k			
150k			
220k			
300k			
600k			
900k			

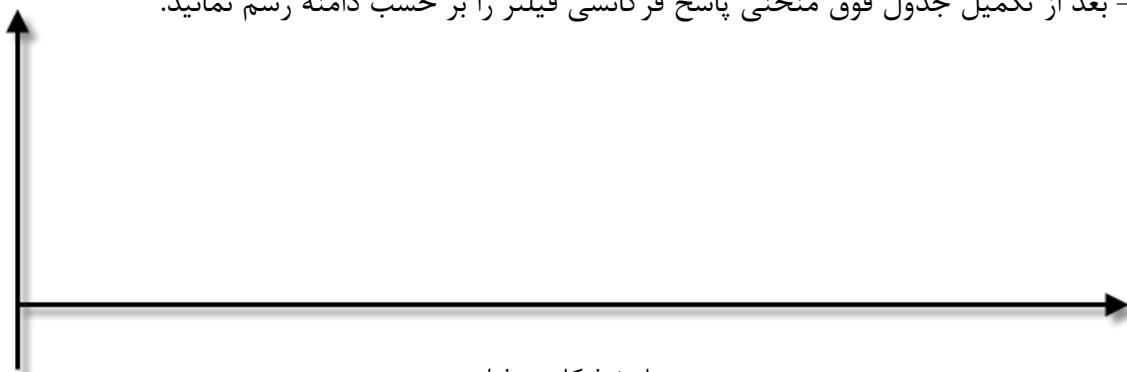۴- بعد از تکمیل جدول فوق منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را بر حسب دامنه رسم نمائید.



پاسخ فرکانسی فیلتر

### سوالات

۱- چند مورد از مزایای فیلتر های فعال نسبت به فیلتر های غیر فعال را نام ببرید.

.....  
.....

۲- چه عواملی محدود کننده کاربرد فیلتر های فعال در فرکانس های بالا است؟

.....  
.....

۳- اثبات کنید چرا در فرکانس قطع دامنه خروجی  $7,0$  حداکثر دامنه خروجی است؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

۴- برای تبدیل مدار شکل ۱-۲ به یک فیلتر بالا گذر مرتبه دوم چه روشی پیشنهاد می کنید شکل مدار را رسم نمایید.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

۵- افزایش درجه قطب های در مخرج تابع تبدیل فیلتر یا به عبارت بهتر افزایش مرتبه آن چه امتیازی در فیلتر ایجاد می کند؟

.....

.....

## آزمایش شماره‌ی ۳

### نوسانساز‌های LC

#### مقدمه

نوسانساز معمولاً اولین بخش یا مرحله از هر فرستنده است. وظیفه آن ایجاد یک سیگنال حامل فرکانس رادیویی است که می‌توان این سیگنال را قبل از ارسال آن به آنتن فرستنده تقویت و مدوله کرد. چون آنتن در فرکانس‌های صوتی بسیار طولانی خواهد بود (فرکانس‌های زیر  $20k$ ). لذا فرستنده‌های رادیویی باید در فرکانس‌های بالاتر از  $20k$  ارسال را انجام دهند. (فرکانس‌های بالا تر از  $30k$  در محدوده فرکانس‌های رادیویی هستند).

از آنجا که فرکانس‌های بالا برای فرستنده‌های رادیویی استفاده می‌شوند برای کنترل فرکانس نوسانساز در محدوده فرکانس‌های بالا استفاده از مدارات  $RC$  عملی نیست. لذا از مدارات رزونانس  $LC$  یا کریستال های کوآرتز استفاده می‌شود.


نوسانساز فرستنده خود را  $LC$  و از نوع کولپیتس انتخاب کنید. فرکانس عملکرد این نوسانساز در مقایسه با سایر نوسانساز‌ها همچون (هارتلی، آرمسترانگ و...) پایدارتر است. این بدان معناست که در خروجی فرکانس تقریباً ثابتی خواهیم داشت.

البته نوسانساز‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: ۱- نوسانساز‌های آزاد - ۲- نوسانساز‌های ثابت. مدار مورد بررسی در این آزمایش در گروه نوسانساز‌های آزاد است چرا که فرکانس رزونانس آن وابستگی شدید به حرارت، میدان مغناطیسی و ولتاژ تغذیه مدار دارد. با استفاده از کریستال کوآرتز در نوسانساز می‌توان پایداری فوق العاده‌ای در مدار ایجاد کرد که این نوسانساز‌ها را در گروه نوسانساز‌های ثابت یا تثبیت شده قرار می‌دهند.

#### آمالیز مدار

شکل ۱-۳ مدار نوسانساز را نشان می‌دهد این مدار چیزی بیش از یک تقویت کننده ترانزیستوری کلاس A است. چرا که به آن یک مدار تشدید (تانک) و یک مسیر فیدبک مثبت اضافه شده است. (به یاد داشته باشید که نوسانساز برای کار به فیدبک مثبت نیاز دارد). یک مدار مقسم ولتاژ مت Shank از  $R_1$  و  $R_2$  بایاس بیس را تامین می‌کند. مقاومت  $R_E$  بایاس امیتر و پایداری حرارتی مدار را بر عهده دارد. سلف  $L_1$  و خازن‌های  $C_1$  و  $C_2$  به عنوان مدار رزونانس یا تشدید برای تعیین فرکانس نوسانساز استفاده می‌شوند.  $C_1$  و  $C_2$  دو هدف دارند: ۱- تعیین کننده مسیر فیدبک نیز هستند. این خازن‌ها در حالت  $AC$  مشابه دو مقاومت در حالت  $DC$  هستند و عمل تقسیم ولتاژ را انجام می‌دهند. بنابراین خازن‌های  $C_1$  و  $C_2$  دو هدف دارند: ۱- تعیین کننده فرکانس تشدید نوسانساز (همراه با  $L_1$ ) - ۲- کنترل کننده میزان فیدبک مثبت در مدار هستند. پتانسیومتر به منظور تنظیم دامنه سیگنال خروجی تولید شده توسط نوسانساز است، در آزمایش‌های بعدی (در مرحله اضافه کردن نوسانساز به مدار بافر آمپلی فایر) تنظیم دقیق دامنه سیگنال حامل مهم

خواهد بود که  $R_4$  این قابلیت را فراهم خواهد کرد. خروجی نهایی نوسانساز در امیتر  $Q_1$  ظاهر می شود. در حقیقت در هر نقطه از این مدار نوسان وجود خواهد داشت به دلیل اینکه یک حلقه بسته است. طبق اصل بارک هاوزن (Barkhausen Criterion) حاصل ضرب بهره ولتاژ مدار در بهره مدار فیدبک باید یک شود ( $A_V \times B_V = 1$ ). در غیر این صورت نوسان های پایدار نداشته و نوسانساز کار نخواهد کرد که در این آزمایش این قضیه را بررسی خواهیم کرد. دقت کنید که  $A_V$  بهره تقویت کننده و  $B_V$  بهره مدار فیدبک است.

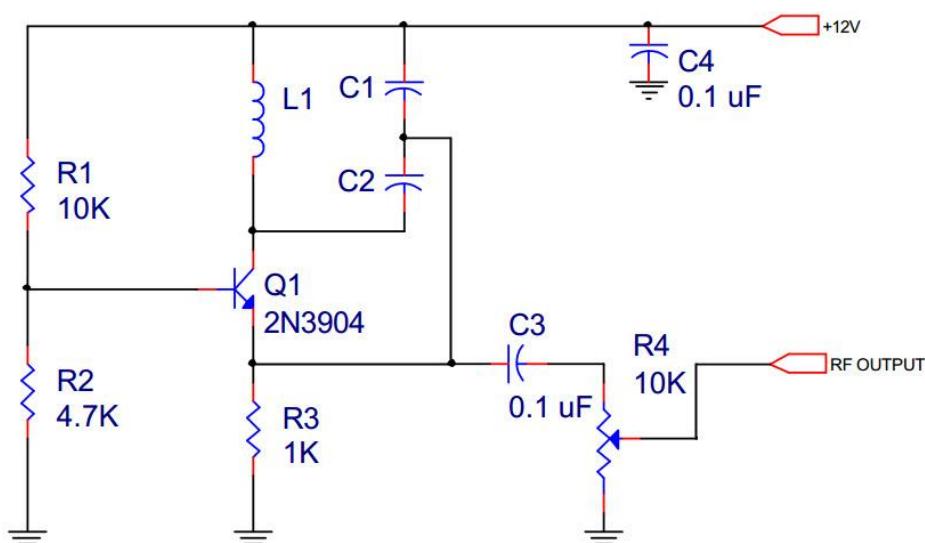


شکل ۱ - ۳

\*نکته: مداراتی که در فرکانس های رادیویی عمل می کنند (RF) بسیار حساس هستند. هرگاه که ما یک مدار میسازیم همیشه باید مراقب باشیم که اجزا و سیم کشی ها تا حد امکان کوتاه باشند تا سطح نویز پذیری مدار به حداقل برسد.

لازم به ذکر است چون این مدار در آزمایشگاه روی برد مونتاژ می شود محدوده فرکانس آن در باند LF (300kHz تا 3MHz)، MF (3MHz تا 30MHz)، HF (30MHz تا 300MHz) یا نهایتاً (300MHz تا 3GHz) انتخاب شده است. چرا که با توجه به نویز پذیری شدید مدارات مونتاژ شده روی برد برد قادر به افزایش بیشتر فرکانس نیستیم.
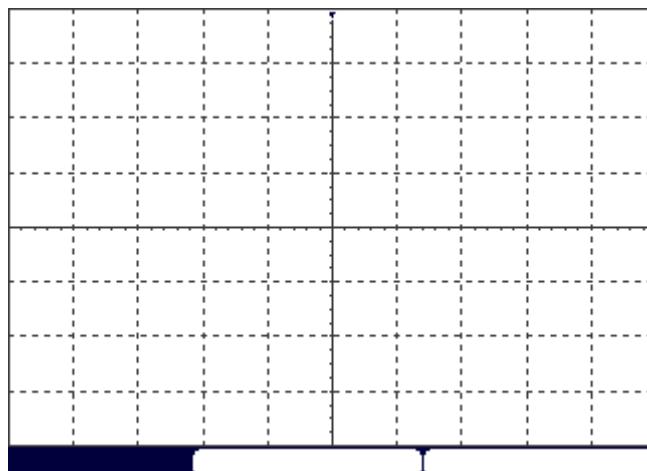
### مراحل آزمایش

۱- مدار شکل ۱-۳ را روی برد مونتاژ نمائید. مقادیر  $L_1 = 1mH$ ،  $C_1 = 100nf$ ،  $C_2 = 50nf$  و  $C_3 = 0.1 \mu F$  در نظر گرفته شوند. پتانسیومتر را در جهت عقربه های ساعت چرخانده شکل موج خروجی را مشاهده و رسم نمائید.



شکل موج خروجی

۲- حداقل دامنه ولتاژ خروجی که شما می توانید با تنظیم  $R_4$  دریافت کنید چه مقدار است؟

$$V_{OMAX} = \dots$$

۳- فرکانس خروجی مدار را به صورت تئوری و عملی محاسبه و اندازه گیری کنید. رابطه تئوری فرکانس خروجی را بنویسید.

$$\text{Practical } f_r = \dots$$

$$\text{Theoretica } l \quad f_r = \dots$$

.....  
.....

آیا فرکانس اندازه گیری شده در محدوده فرکانس رادیویی است؟ در صورت بودن یا نبودن توضیح دهید.

.....

۴- اکنون میخواهیم مقدار عملی اندازه گیری شده چقدر با مقدار تئوری تفاوت دارد؟ برای اندازه گیری درصد خطأ از رابطه زیر کمک بگیرید.

$$\% ERROR = \frac{(measured - calculated)}{calculated} \times 100\% = \dots$$

۵- با توجه به جدول ۱-۳ مقادیر خازن ها و سلف را تغییر دهید و جدول را کامل کنید.

جدول ۱-۳

$L_1$	$C_1$	$C_2$	$F(calculated)$	$F(measured)$	% Error	$RF ?(Y / N)$
1mH	100 nF	50 nF				
1mH	20 nF	10 nF				
100 $\mu$ H	2 nF	1 n				

۶- اکنون می خواهیم اثر حرارت، میدان مغناطیسی، و منبع تغذیه را بر روی نوسانساز بررسی کنیم. مقادیر عناصر مدار تانک را روی اولین حالت جدول قرار دهید و تاثیر عوامل فوق بر فرکانس مدار را بررسی کنید.

..... مقدار فرکانسی خرچه بیس از تغییر دما

..... مقدار فرکانس خروجی، پس از تغییر میدان مغناطیسی، اطراف سلف.....

..... مقدار ف کانس خروجی سی، از تغییر منع تغذیه

۷- برای بررسی اصل بارک هاوزن بهره ولتاژ مدار و بهره ولتاژ مدار فیدبک را اندازه گیری کنید و بررسی کنید آیا حاصل ضرب این دو برابر یک است؟

- مقدار  $X_C$  و  $X_L$  را به صورت تئوی پدست آوردید.

## سوالات

۱- چه مولفه هایی تعیین کننده فرکانس نوسانساز ساخته شده شما هستند؟

۲- هنگام ساخت یک نوسانساز RF چه اقدامات پیشگیرانه ای باید با توجه به سیم کشی و نحوه قرارگیری پایه ها در نظر گرفت؟

۳- همانطور که بررسی شد این نوسانساز نسبت به عوامل خارجی از جمله حرارت و... شدیداً ناپایدار است.  
پیرای یادگاری آن نسبت به عوامل خارجی، استفاده از چه قطعه‌ای را در نوسانساز توصیه می‌کنید؟

## آزمایش شماره‌ی ۴


### نوسانساز های RC (پل وین)

#### مقدمه

نوسانساز های  $RC$  از جمله نوسانساز هایی هستند که در مدار تانک آن ها از سلف استفاده نشده است چون عموماً از آن ها برای تولید سیگنال های سینوسی در فرکانس های صوتی استفاده می شود چون در فرکانس های پایین به علت افزایش ابعاد سلف استفاده از نوسانساز های  $LC$  مرسوم نیست. یک نمونه بسیار پرکاربرد از این نوسانسازها، نوسانساز پل وین است که قصد داریم آن را در این آزمایش مورد بررسی قرار دهیم.
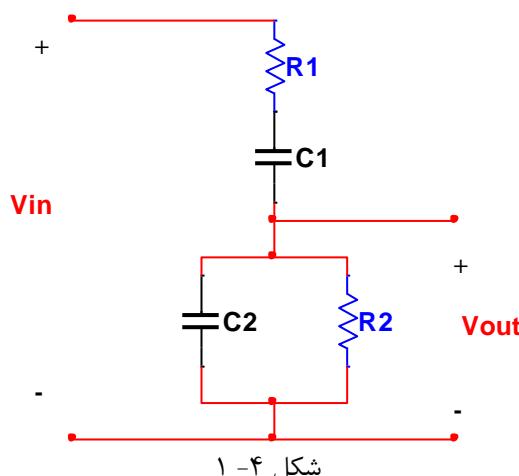
#### آنالیز مدار

در این نوسانساز فرکانس خروجی توسط مدار رزونانسی که در آن فیدبک مثبت رخ می دهد کنترل می شود. برای سادگی، مدار ۱-۴ را به تنها یکی بررسی می کنیم. که اساس عملکرد نوسانساز پل وین را نشان میدهد.



برای ساده کردن مطلب فرض می کنیم  $C_1 = C_2 = R_1 = R_2$  است. می دانیم هر نوع مدار مقاومتی خالص، موجب اختلاف فاز صفر در تمام فرکانس ها می شود. ولی وقتی خازن ها را در مدار قرار دهیم اختلاف فاز به وجود آمده وابسته به فرکانس خواهد بود. پل وین شامل یک شبکه  $RC$  سری به همراه یک شبکه  $RC$  موازی است. سیگنال ورودی  $V_{in}$  به کل مدار اعمال شده و خروجی  $V_{out}$  از روی ترکیب موازی گرفته می شود. به علت جابجایی فاز به وجود آمده به وسیله هر دو شبکه سری و موازی، ولتاژ  $V_{out}$  با ولتاژ اعمال شده تنها در یک فرکانس، هم فاز است. این فرکانس  $f_o$  با رابطه زیر تعیین می گردد.

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} \text{ Hz}$$

در این فرکانس، اختلاف فاز بین  $V_{out}$  و  $V_{in}$  صفر است. البته تضعیف دامنه رخ می‌دهد. یعنی:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{3}$$

اکنون می‌خواهیم صحت روابط فوق را اثبات کنیم بدین منظور مدار را به حوزه فازور منتقل می‌کنیم و با اعمال قانون تقسیم ولتاژ داریم:

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R \parallel -jX_C}{(R \parallel -jX_C) + (R - jX_C)} = V_{in} \times \frac{\frac{-jX_C R}{R - jX_C}}{\frac{-jX_C R}{R - jX_C} + R - jX_C} = V_{in} \times \frac{-jX_C R}{R^2 - X_C^2 - 3jX_C R}$$

برای جداسازی قسمت موهومنی و حقیقی، صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می‌کنیم.

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-jX_C R \times (R^2 - X_C^2 + 3jX_C R)}{(R^2 - X_C^2)^2 - (3jX_C R)^2} = \frac{-jX_C R (R^2 - X_C^2) + 3X_C^2 R^2}{(R^2 - X_C^2)^2 - (3jX_C R)^2}$$

اکنون قسمت حقیقی و موهومنی از هم جدا شده اند. می‌دانیم که در فرکانس رزونانس قسمت موهومنی تابع تبدیل برابر صفر می‌شود

$$\frac{-X_C R (R^2 - X_C^2)}{(R^2 - X_C^2)^2 - (3jX_C R)^2} = 0$$

یک کسر زمانی صفر می‌شود که صورت کسر برابر صفر باشد لذا:

$$-X_C R (R^2 - X_C^2) = 0$$


میدانیم مقدار  $R$  و  $X_C$  صفر نیستند. پس قطعاً عبارت  $(R^2 - X_C^2)$  برابر صفر است:

$$R^2 - X_C^2 = 0 \Rightarrow R^2 = X_C^2 \Rightarrow R = X_C \Rightarrow R = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_o = \frac{1}{2\pi RC}$$

بنابراین اثبات شد که رابطه فرکانس خروجی در این نوسانساز از رابطه فوق بدست می‌آید. طبق رابطه فوق در این مدار در حالت تشدید یا رزونانس می‌شود، با دانستن همین نکته ساده می‌توان اثبات نمود

که خروجی  $\frac{1}{3}$  برابر ورودی است که اثبات آن در انتهای آزمایش مورد سوال است.

شبکه پل وین موجود در شکل ۱-۴ را می‌توان روی خروجی تقویت کننده مطابق شکل ۲-۴ قرار داد. ولتاژ تولید شده روی شبکه  $RC$  موازی به عنوان سیگنال فیدبک به ورودی تقویت کننده اعمال می‌شود.

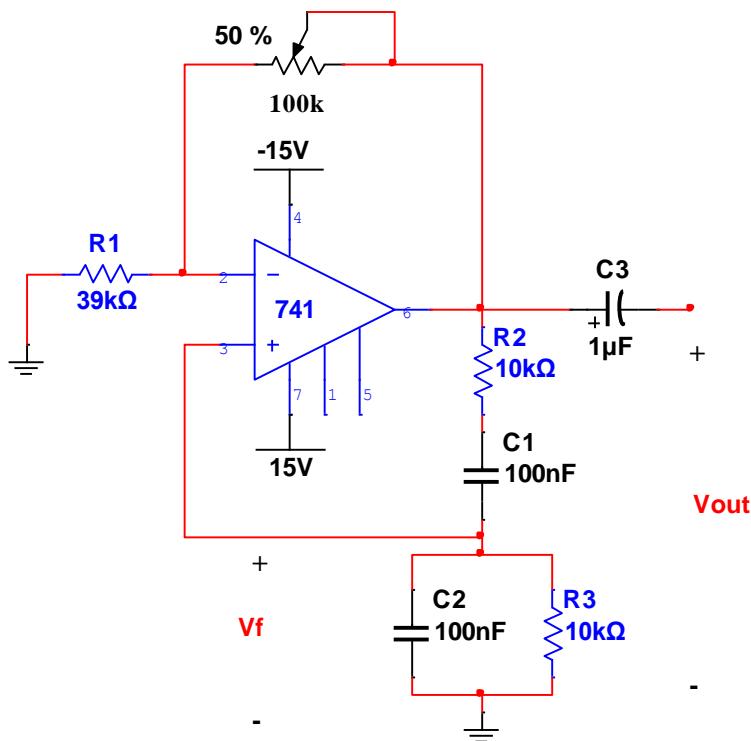

شکل ۲-۴

برای عملکرد صحیح مدار دو نیاز عمده باید مرتفع گردد که عبارت اند از :


- ۱- تقویت کننده باید ناوارونگر باشد (زیرا شبکه در فرکانس  $f_0$  دارای جابجایی فاز صفر است).
- ۲- ولتاژ فیدبک،  $V_{out}$  یک سوم  $B_V$  می باشد. بنابراین تقویت کننده باید دارای بهره ولتاژ  $A_V = 3$  باشد. (برای اطمینان از اینکه بهره کل حلقه برابر واحد است و اصل بار هاوزن برقرار است  $(A_V \times B_V = 1)$ .

### مراحل آزمایش

- ۱- مدار شکل ۲-۴ را روی برد برد مونتاژ نمایید و خروجی مدار را به ورودی اسیلوسکوپ متصل کنید.
- ۲- مقدار مقاومت فیدبک یا همان پتانسیومتر را تغییر دهید تا در خروجی سیگنال سینوسی، بدون برش ظاهر شود اکنون با قطع تغذیه پتانسیومتر را از مدار خارج کرده و مقدار دقیق آن را اندازه گیری کنید.

$$R_f = \dots$$

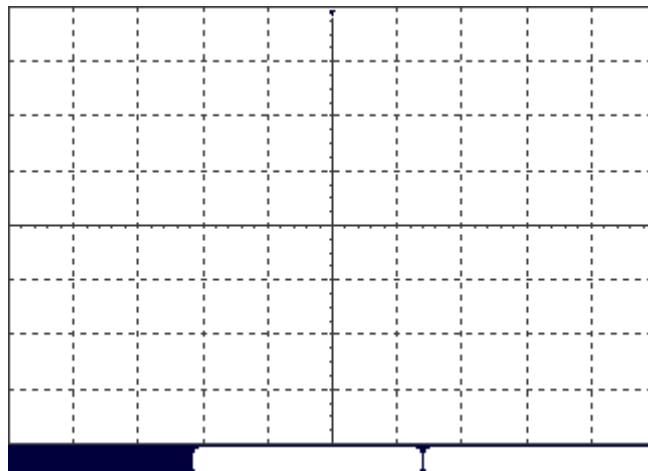
- ۳- بعد از تنظیم دقیق پتانسیومتر شکل موج خروجی مدار را مشاهده و رسم نمایید و دامنه آن را اندازه گیری کنید.



شکل موج خروجی مدار

$$V_{out} = \dots$$

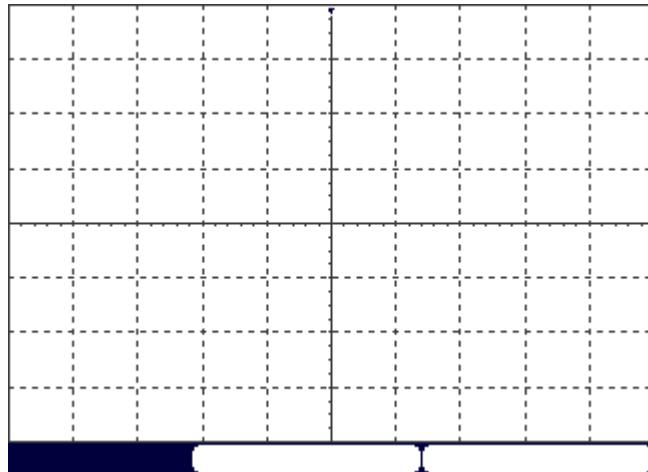۴- اکنون شکل موج  $V_f$  را مشاهده و رسم کنید. مقدار دامنه آن را بدست آورید. آیا نسبت  $\frac{V_{out}}{V_f}$  برابر  $\frac{1}{3}$  است؟



## شكل موج ولتاژ فیدبک

$$V_f = \dots$$

۵- چه اتفاقی برای سیگنال خروجی می‌افتد وقتی بهره  $A_V$  با تغییر  $R_f$

الف) افراش می یابد.....


ب) کاہش می یابد.....

۶- مقدار فرکانس سیگنال خروجی را بصورت تئوری و عملی محاسبه و اندازه گیری کنید.(در رابطه تئوری مقدار دقیق پتانسومتر را قرار دهید تا اختلاف تئوری و عملی به حد اقل برسد).


*Practical*     $f_o = \dots$

Theoretical  $f_o$  = .....

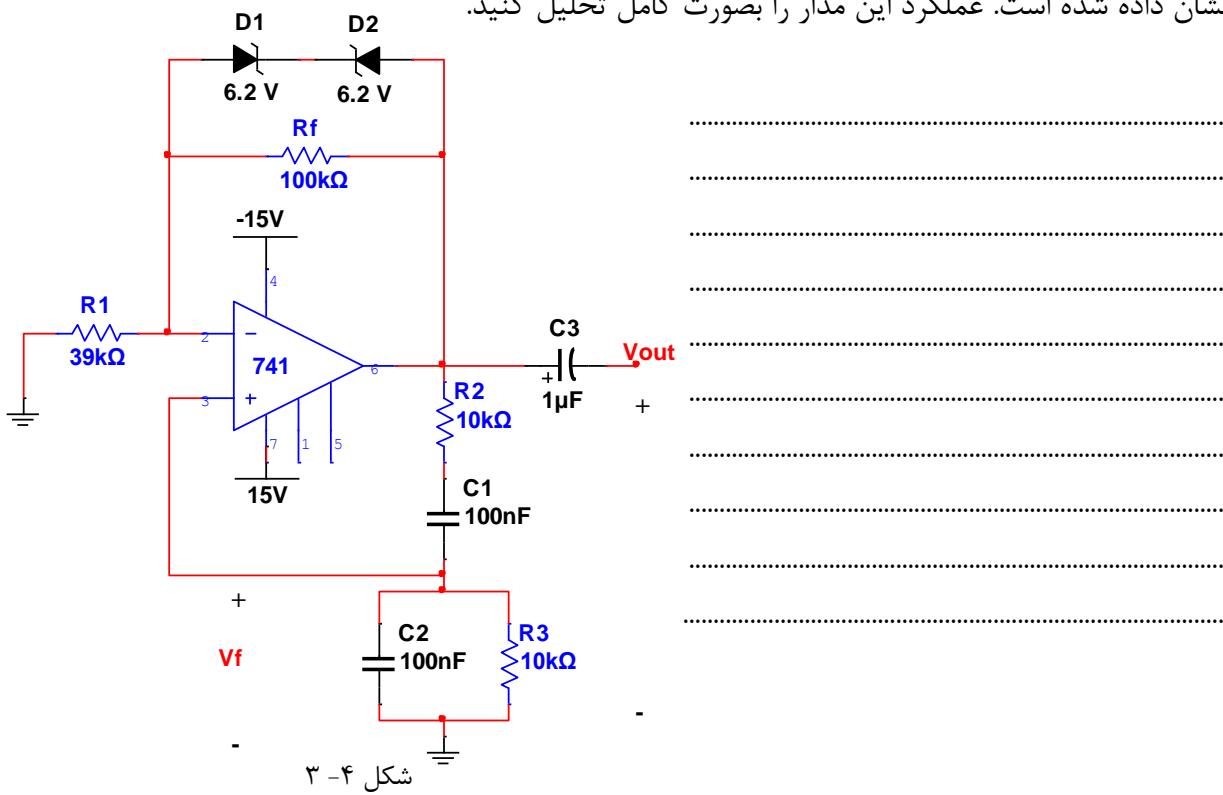۷- برای دست یابی به پایداری دامنه می توان از دیود زنر استفاده نمود که نمونه این مدار در شکل ۳-۴ نشان داده شده است. عملکرد این مدار را بصورت کامل تحلیل کنید.




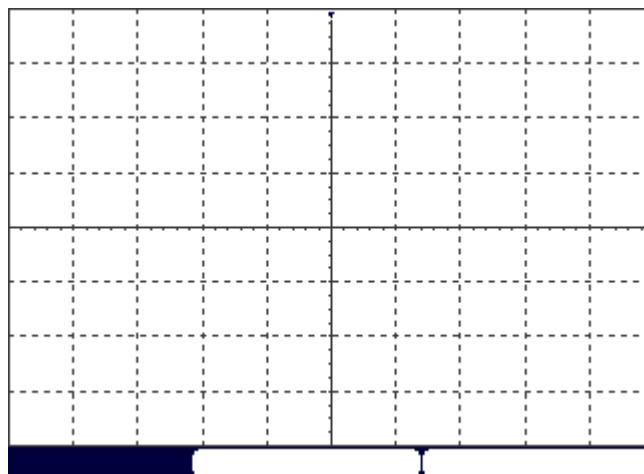-۸- مدار فوق را مونتاژ نمایید و در ابتدا شاخه دیودی موازی با  $R_f$  را در مدار قرار ندهید. شکل موج خروجی را مشاهده و رسم نمایید آیا خروجی برش خورده است؟



شکل موج خروجی

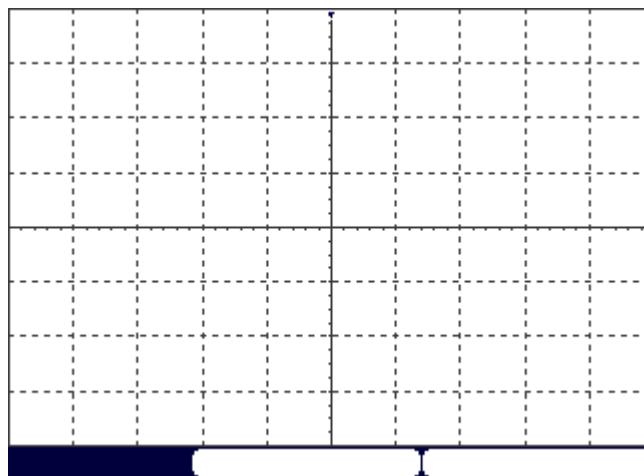۸- اکنون با افزودن زنر ها به مدار خروجی را مجددا مشاهده و رسم کنید. در رابطه با عملکرد دیود ها توضیح دهید.



شکل موج خروجی در صورت وجود دیود های زنر در مدار

### سوالات

۱- در مدار شکل ۱-۴ اثبات کنید بهره  $\frac{V_{out}}{V_{in}}$  برابر  $\frac{1}{3}$  است.

.....  
.....  
.....

۲- آیا با این نوسانساز می توان فرکانس خروجی متغیر تولید کرد؟ توضیح دهید.

.....  
.....  
.....

۳- به غیر از استفاده از دیود زنر چه روش دیگری برای محدود کردن دامنه پیشنهاد می کنید؟ مدار پیشنهادی را رسم کنید.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## آزمایش شماره‌ی ۵

### تقویت کننده‌های RF

#### مقدمه


در گیرنده‌های رادیویی با اضافه کردن طبقات تقویت کننده RF قبل از مخلوط کننده، حساسیت گیرنده افزایش میابد، بدین ترتیب می‌توان در فاصله دورتری از فرستنده، سیگنال رادیویی را دریافت کرد. در فرستنده‌ها و گیرنده‌های تلویزیونی که معمولاً در باند‌های VHF، (30MHz تا 300MHz) و آنتن‌های فرستنده و گیرنده باید در دید مستقیم قرار داشته باشند بدین سبب معمولاً به علل مختلف تضعیف سیگنال بیشتری به وقوع می‌پیوندد. در این شرایط از تقویت کننده‌های باند وسیع که بوستر نامیده می‌شوند استفاده می‌شود. در شکل ۱-۵ یک نمونه آنتن خفashی و بوستر آن نمایش داده شده است. بوستر در کنار تلویزیون قرار داده می‌شود و سیگنال دریافتی از طریق کابل کواکسیال از آنتن به بوستر وارد و توسط همین کابل از بوستر خارج و به ورودی تلویزیون منتقل می‌شود. لذا مدار بوستر باید دارای امپدانس ورودی و خروجی  $75\Omega$  باشد.(امپدانس کابل کواکسیال  $75\Omega$  است). تا تطبیق امپدانس برقرار شود و حداکثر توان از آنتن به بوستر و از بوستر به تلویزیون منتقل گردد.



شکل ۱-۵

مدار شکل ۲-۵ یک نمونه تقویت کننده واقعی RF را نشان می‌دهد. این مدار در باند UHF کار می‌کند و دارای بهره  $15dB$  است. همانطور که مشخص است این مدار برای امپدانس ورودی و خروجی  $75\Omega$  طراحی شده است.


به علت عدم دسترسی به تمام قطعات موجود در این مدار، در آزمایشگاه و عدم توانایی افزایش فرکанс مدار تا باند UHF امکان بررسی این مدار روی برد نیست. لذا در این آزمایش فقط قصد داریم چگونگی اندازه گیری مشخصات یک تقویت کننده RF را بررسی کنیم بنابراین از یک تقویت کننده ترانزیستوری ساده‌تر که در باند LF عمل می‌کند استفاده می‌کنیم.

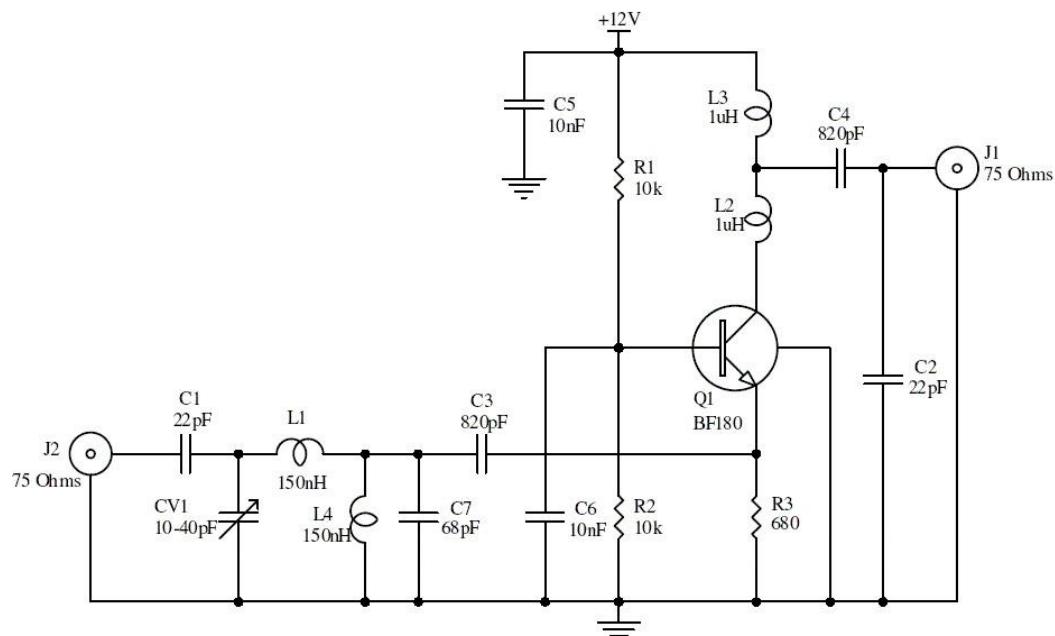

شکل ۲-۵

### آنالیز مدار

مدار شکل ۳-۵ یک تقویت کننده امیتر مشترک ساده را نشان می‌دهد. در این مدار خازن‌های  $C_1$  و  $C_2$  موجود در ورودی و خروجی مدار خازن‌های کوپلاژ هستند. و خازن  $C_5$  خازن بای پس امیتر، به منظور افزایش هر چه بیشتر بهره مدار است. خازن  $C_4$  اثر نویز روی منبع تغذیه را حذف می‌کند. مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_2$  مقاومت‌های بایاس مدار هستند. خازن  $C_3$  و سلف  $L_1$  تشکیل دهنده مدار تانک هستند که تعیین کننده فرکانس عبوری و پهنهای باند تقویت کننده می‌باشند.

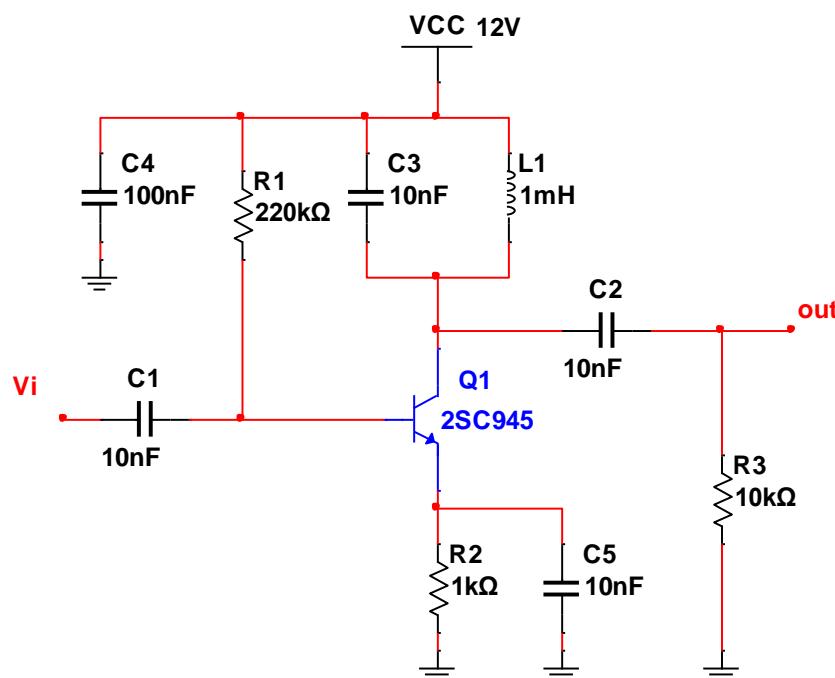

شکل ۳-۵

با توجه به عملکرد تقویت کننده فوق برای باند  $LF$  این مدار به عنوان تقویت کننده سیگنال های تلویزیون به کار نمی رود و امپدانس ورودی و خروجی آن برای  $75\Omega$  طراحی نشده است. (هدف اصلی از بررسی این مدار چگونگی نحوه اندازه گیری مشخصات یک تقویت کننده  $RF$  است.)

### مراحل آزمایش

۱- ابتدا فرکانس تشدید تئوری مدار ۳-۵ را محاسبه کنید.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dots\dots\dots$$

۲- سپس مدار را روی برد مونتاژ کرده و سیگنالی با فرکانس زیر  $10kHz$  به آن اعمال کنید. اکنون برای تعیین دقیق دامنه ورودی، خروجی مدار را به اسیلوسکوپ متصل کنید و دامنه ورودی را آهسته زیاد کنید تا جایی که با افزایش ورودی خروجی دیگر تغییر نکند. در این حالت دامنه ورودی را اندازه گیری کرده و یادداشت کنید.

$$V_{iP-P} = \dots\dots\dots$$

۳- پس از تنظیم دقیق دامنه ورودی فرکانس را افزایش دهید و فرکانس تشدید عملی را بدست آورید. آیا با مقدار تئوری بدست آمده مطابقت دارد؟....

$$f_{r\text{Practical}} = \dots\dots\dots$$

۴- پهنانی باند و ضریب کیفیت را به صورت عملی بدست آورید.

$$BW = f_H - f_L = \dots\dots\dots$$

$$Q = \frac{f_r}{BW} = \dots\dots\dots$$

۵- یک مقاومت  $470\Omega$  با سلف  $L_1$  موازی کنید. و مجدداً پهنانی باند و ضریب کیفیت مدار را اندازه گیری کنید. تاثیر موازی شدن مقاومت با سلف چیست؟.....

$$BW = f_H - f_L = \dots\dots\dots$$

$$Q = \frac{f_r}{BW} = \dots\dots\dots$$

۶- مقدار بهره ولتاژ مدار را بصورت عملی بدست آورید. ....

۷- مقدار بهره جریان مدار را به صورت عملی بدست آورید برای اندازه گیری جریان ورودی کافیست یک مقاومت  $100k\Omega$  با ورودی سری کنید که ولتاژ دو سر مقاومت تقسیم بر مقدار آن برابر با جریان ورودی خواهد بود. ....

۸- ضریب تقویت مدار را بر حسب دسیبل بدست آورید. بدین منظور از رابطه زیر استفاده کنید.

$$10\log \frac{P_{out}}{P_{in}} = \dots\dots\dots$$

۹- امپدانس ورودی و خروجی را بدست آورید. برای محاسبه امپدانس خروجی می توانید از رابطه

$$Z_{out} = \frac{V_{O_{NL}} - V_{O_{FL}}}{V_{O_{FL}}} \times R_L$$

### سوالات

۱- دو نمونه از باند های فرکانسی که برای کanal های تلویزیون به کار می روند را نام ببرید.

$$Z_{out} = \frac{V_{O_{NL}} - V_{O_{FL}}}{V_{O_{FL}}} \times R_L \text{ را اثبات کنید.}$$

۳- آیا برای محاسبه امپدانس خروجی می توانید روش دیگری پیشنهاد کنید؟

۴- از این آزمایش چه چیز دیگری آموختید؟

## آزمایش شماره‌ی ۶

### مدولاتور AM دیودی و آشکارساز AM دیودی

#### مقدمه

به نظر می‌رسد که ساده‌ترین روش برای انتقال سیگنال‌های صوتی به فواصل دور تبدیل آنها به امواج الکترومغناطیسی و انتشار آنها از طریق آنتن می‌باشد. اما به دلایل زیر امکان انتقال صوت به مسافت‌های دور به صورت امواج الکترومغناطیسی نیست.

۱- فرکانس امواج صوتی کم و طول موج آنها بسیار زیاد است، بنابراین پس از تبدیل این امواج به امواج الکترومغناطیسی، انتشار آنها از آنتن بسیار سخت و تقریباً غیر ممکن است.

در صورتی که بخواهیم سیگنال صوتی با فرکانس  $20kH$  را با استفاده از آنتن  $\frac{\lambda}{4}$  منتشر کنیم، طول آنتن چقدر می‌شود؟

امواج الکترومغناطیسی دارای سرعت سیری حدوداً برابر با سرعت نورند. بنابراین از رابطه  $\lambda = \frac{C}{F}$  استفاده می‌کنیم.

$$\lambda = \frac{C}{F} = \frac{300000 \text{ km/s}}{20000 \text{ Hz}} = 15 \text{ km} = 15000 \text{ m} \quad \text{طول موج :}$$

$$L_a = \frac{\lambda}{4} = \frac{15000}{4} = 3750 \text{ m} \quad \text{طول آنتن :}$$

\* مهار کردن و نگهدار آنتنی به طول ۳۷۵۰ متر تقریباً ناممکن است.


۲- با فرض اینکه بتوان آنتن بلند را مورد استفاده قرار داد، به دلیل اینکه صوت، ترکیبی از فرکانس‌های مختلف است نیاز به آنتن‌های متعدد با طول‌های متفاوت دارد.

۳- به دلیل آن که در هر منطقه بیش از یک ایستگاه رادیویی نمی‌توانیم داشته باشیم به دلیل مشابهت طیف فرکانسی صوت انسان‌ها با یکدیگر، تداخل به وجود می‌آید و صداها با هم مخلوط می‌شوند.

اگر سیگنال‌های با فرکانس کم را روی سیگنال‌های با فرکانس زیاد سوار کنیم و به صورت امواج الکترومغناطیسی در فضا پخش کنیم اشکالات مربوط به ارسال مستقیم بر طرف می‌شود. به این عمل در اصطلاح عمومی مدولاسیون (*Modulation*) می‌گویند. سیگنال پیام را سیگنال مدوله کننده (*Modulating Signal*) و سیگنالی که پیام روی آن سوار می‌شود سیگنال حامل (*Carrier*) یا سیگنال مدوله شونده (*Modulation Signal*) نام دارد. به مدار یا دستگاهی که این عمل را انجام می‌دهد مدولاتور (*Modulator*) می‌گویند.
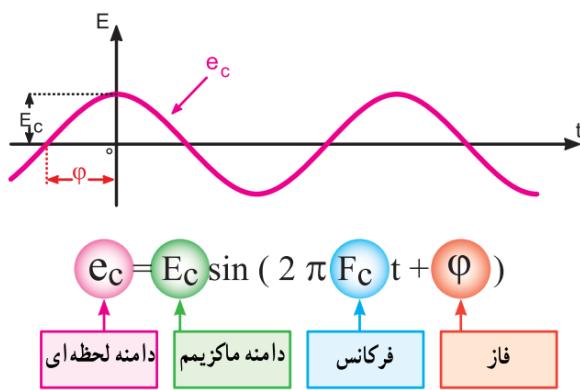
#### چگونگی عمل مدولاسیون


در هنگام انجام مدولاسیون یکی از مشخصه‌های سیگنال حامل متناسب با پیام تغییر می‌کند. مشخصه‌های اصلی سیگنال حامل در شکل ۱-۶ آمده است. ۱- دامنه ۲- فرکانس ۳- فاز



همانطور که قبلاً گفته شد مدولاسیون عبارت است از کنترل یکی از مشخصه های اصلی حامل توسط پیام، بطوری که گیرنده بتواند اطلاعات ارسال شده از قبیل صوت، موسیقی و... را مجدداً باز سازی کند. چون سیگنال حامل یک سینوسی با فرکانس بالا است، بنابر این می‌توان سه مشخصه دامنه، فاز و فرکانس را با سیگنال پیام، تحت کنترل درآورد و در صورت نیاز آن را باز سازی کرد. بنابراین سه نوع مدولاسیون دامنه، فاز و فرکانس شکل می‌گیرد که ما در این آزمایش قصد داریم نوع دامنه را بررسی کنیم.
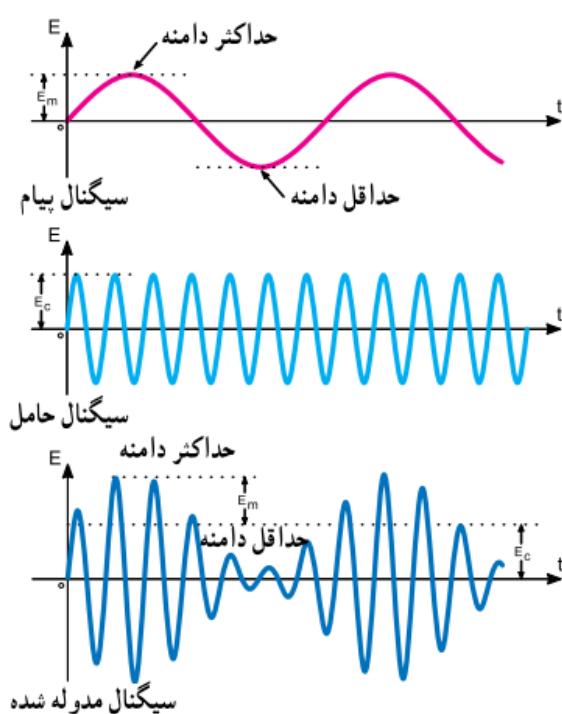
### مدولاسیون دامنه

در مدولاسیون دامنه (*Amplitude Modulation*), فرکانس موج حامل ثابت است و دامنه حامل متناسب با دامنه پیام تغییر می‌کند. سرعت تکرار تغییرات دامنه حامل متناسب با فرکانس پیام خواهد بود. مدولاسیون دامنه را به اختصار بصورت *AM* می‌نویسیم. در شکل ۲-۶ سیگنال پیام سینوسی، سیگنال حامل سینوسی و سیگنال مدوله شده *AM* را مشاهده می‌کنید.



## معادله موج AM

اگر پیام و حامل را به صورت موج سینوسی در نظر بگیریم معادله پیام و حامل به صورت زیر است.

$$\text{معادله حامل} \quad e_c = E_c \sin \omega_c t$$

$$\text{معادله پیام} \quad e_m = E_m \sin \omega_m t$$

توجه داشته باشید که زاویه فاز در هر دو معادله حذف شده است زیرا مقدار فاز در اثر مدولاسیون دامنه، تغییر نمی کند لذا با حذف آن از پیچیدگی معادله کاسته شده است.

برای به دست آوردن معادله موج مدوله شده  $AM$  باید معادله پیام روی دامنه حامل اثر بگذارد. لذا در معادله موج حامل که به صورت  $e_c = E_c \sin \omega_c t$  است معادله پیام فقط با  $E_c$  جمع می شود و دامنه حامل جدیدی را به صورت  $E'_c = E_c + E_m \sin \omega_m t$  ایجاد می کند. لذا معادله موج مدوله شده بصورت  $e_{\text{mod}} = (E_c + E_m \sin \omega_m t) \sin \omega_c t$  خواهد بود.


$$e_{\text{mod}} = (E_c + E_m \sin \omega_m t) \sin \omega_c t \Rightarrow e_{\text{mod}} = E_c \sin \omega_c t + E_m \sin \omega_m t \sin \omega_c t$$

با توجه به رابطه مثلثاتی

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)]$$

می توان موج مدوله شده را به صورت زیر نشان داد:
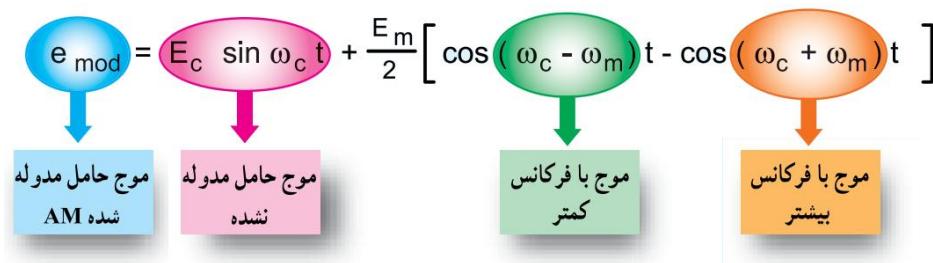
$$e_{\text{mod}} = E_c \sin \omega_c t + \frac{E_m}{2} [\cos(\omega_c - \omega_m)t - \cos(\omega_c + \omega_m)t]$$



مطابق با رابطه فوق معادله موج مدوله شده شامل سه قسمت است.

الف) موج حامل مدوله نشده

ب) یک موج با فرکانس کمتر برابر  $\omega_c - \omega_m$

ج) یک موج با فرکانس بیشتر  $\omega_c + \omega_m$

## شاخص مدولاسیون (Modulation index)

نسبت دامنه سیگنال پیام به سیگنال حامل را شاخص مدولاسیون یا ضریب مدولاسیون می نامند. اگر دامنه ماکریزم حامل  $E_c$  و دامنه ماکریزم پیام  $E_m$  باشد، شاخص مدولاسیون برابر است با :

$$m = \frac{E_m}{E_c}$$


### (Percent of Modulation)

چون ضریب مدولاسیون در عمل کوچکتر از واحد انتخاب می شود، برای سادگی در محاسبات معمولاً آن را بر حسب درصد مدولاسیون بیان می کنند. در صد مدولاسیون را معمولاً با  $M$  یا  $m_p$  نشان می دهند.

$$M = m_p = \frac{E_m}{E_c} \times 100$$

علاوه بر روابط فوق با توجه به شکل ۳-۶ از رابطه زیر نیز می توان درصد مدولاسیون را بدست آورد.

$$m = \frac{b - a}{b + a} \times 100$$

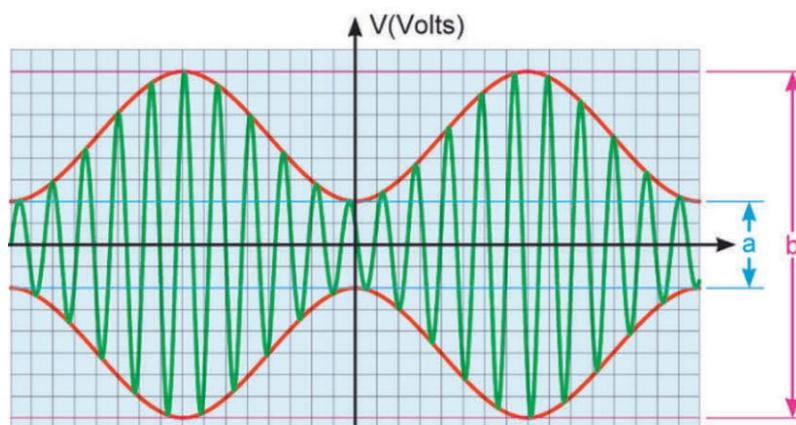


شکل ۳-۶

به طور کلی برای مدولاسیون ۳ درجه بندی به شرح زیر تعریف می شود.

#### ۱- مدولاسیون کمتر از صد درصد (Less than hundred percent modulation)


در این نوع مدولاسیون، دامنه حامل هرگز به صفر نمی رسد. به عبارت بهتر دامنه پیام کمتر از حامل است. شکل ۴-۶ مدولاسیون کمتر از صد درصد را نشان می دهد.

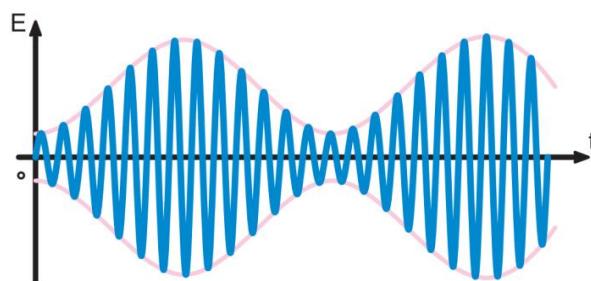

شکل ۴-۶

#### ۲- مدولاسیون صد درصد (one hundred percent modulation)


در این درجه بندی از مدولاسیون، دامنه سیگنال حامل در یک لحظه کوتاه به صفر می رسد. این شرایط هنگامی پدید می آید که دامنه حامل و پیام با هم برابر باشند. شکل ۵-۶ مدولاسیون صد درصد را نشان می دهد.

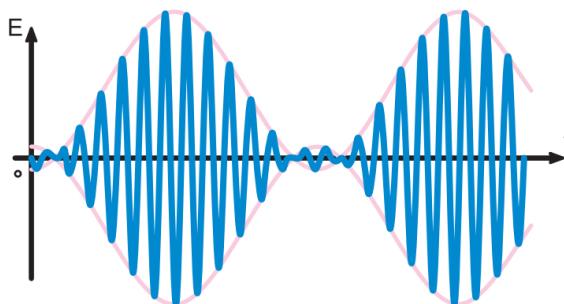

شکل ۶-۵

### ۳- مدولاسیون بیشتر از صد درصد (More than hundred percent modulation)

در صورتی که دامنه پیام بیشتر از دامنه حامل باشد، مدولاسیون بیشتر از صد درصد حاصل خواهد شد. این نوع مدولاسیون عملاً قابل قبول نیست، زیرا هنگام بازسازی سیگنال پیام در گیرنده، در قسمتی از آن حذف می‌شود. به عبارت دیگر در سیگنال پیام اعوجاج به وجود می‌آید.

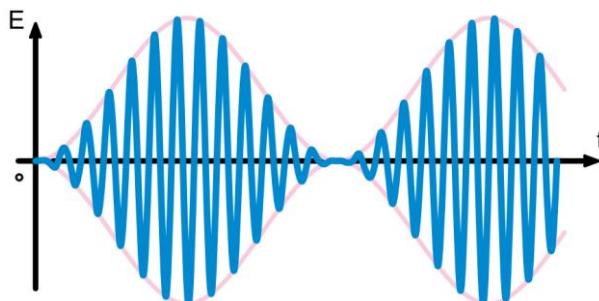

شکل ۶-۶

### طیف فرکانسی سیگنال AM

در صورتی که یک سیگنال AM با فرکانس حامل  $F_c$  و پیام به صورت تن صوتی با فرکانس  $F_m$  و ضریب مدولاسیون  $m$  را به ورودی دستگاه طیف نما متصل کنیم، روی صفحه دستگاه طیف نما فرکانس‌هایی به شرح زیر ظاهر می‌شود.


فرکانس حامل  $F_c$

مجموع فرکانس حامل و پیام  $F_c + F_m$

تفاضل سیگنال‌های حامل و پیام  $F_c - F_m$

مجموع فرکانس‌های فوق را طیف فرکانسی سیگنال AM می‌نامند. در طیف فرکانسی دامنه سیگنال حامل برابر با  $E_c$  و دامنه فرکانس‌های  $F_c + F_m$  و  $F_c - F_m$  هر کدام برابر با  $\frac{mE_c}{2}$

است. شکل ۷-۶ طیف فرکانسی سیگنال AM را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، فرکانس‌های مجموع  $F_c + F_m$  و تفاضل  $F_c - F_m$  در دو طرف فرکانس حامل قرار دارند. فرکانس مجموع را فرکانس کناری بالا (Upper Side Frequency) و فرکانس تفاضل را فرکانس کناری پایین (Lower Side Frequency) می‌نامند.

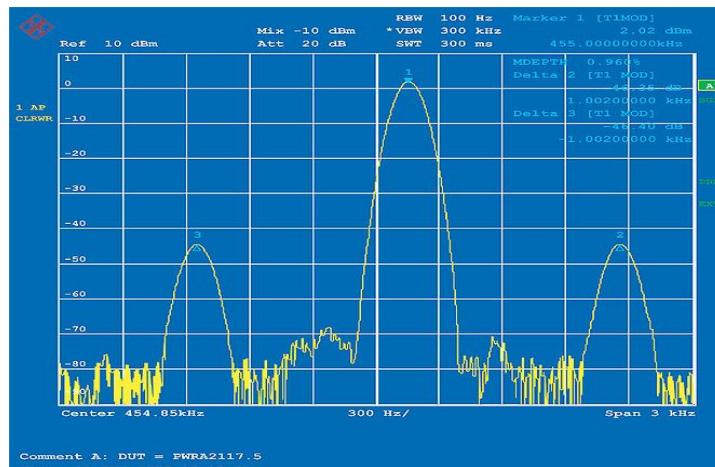


شکل ۷-۶

\* در این روش از مدولاسیون هر دو فرکانس جانبی بالا و پایین و سیگنال حامل ارسال می شود. این روش مدولاسیون در فرستنده رادیویی تجاری به کار می رود. که به آن روش Amplitude Modulation - full Carrier (AM - FC) می گویند.

#### آنالیز مدار

مدار شکل ۸-۶ یک مدولاتور AM به همراه آشکار ساز AM دیودی را نشان می دهد.

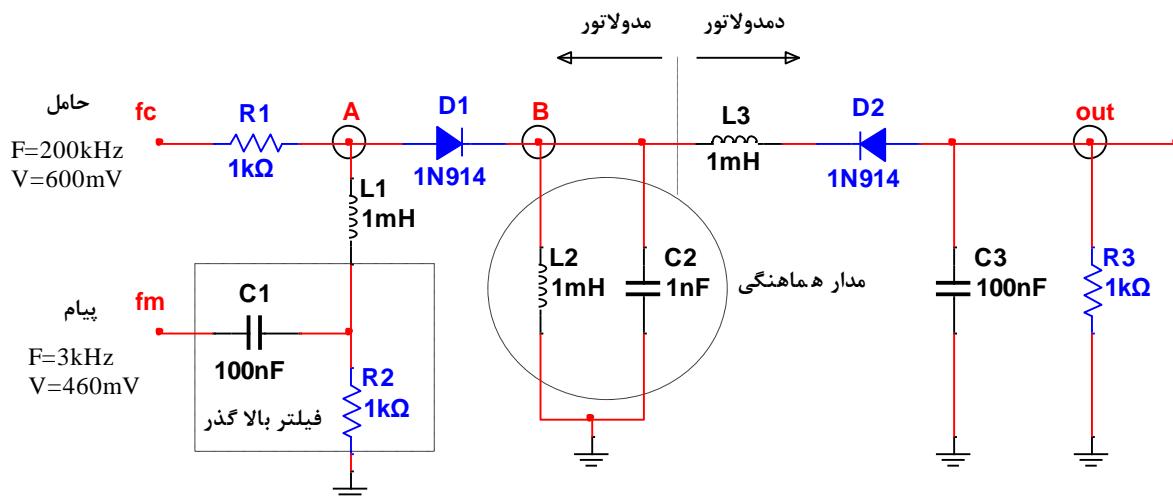

شکل ۸-۶


در این مدار طبقه مدولاتور و دمودولاتور(آشکار ساز) را به هم متصل کردیم تا عملکرد هر دو مدار را هم زمان و در قالب یک آزمایش بررسی کنیم. کاملا واضح است که در مدارات عملی(غیر آزمایشگاهی) این دو طبقه از هم جدا هستند و عمل مدولاسیون در فرستنده و آشکارسازی در گیرنده صورت می گیرد از طرفی باز هم به دلیل مونتاژ مدارات، روی برد آزمایشگاهی، عملا افزایش محدوده فرکانسی مدولاتور ممکن نیست.

مدولاتور ها مدار هایی هستند که سیگنال پیام را روی حامل سوار می کنند. متناسب با نوع مدولاسیون، مدار مدولاتور نیز تغییر می کند. مثلاً مدار مدولاتور  $AM$  با مدولاتور  $FM$  کاملاً متفاوت است. در این مدار جمع لحظه ای دو سیگنال (سیگنال منتجه) در نقطه  $AM$  ظاهر می شود. در محل ورودی سیگنال پیام، یک فیلتر بالا گذر واقع شده است که اجازه عبور فرکانس های بیش از اندازه پایین را نمی دهد. سلف  $L$  مانع از عبور فرکانس  $f$  به پایین مدار می شود. در واقع پیام را می فرستد بالا ولی مانع از پایین آمدن سیگنال حامل می شود لذا این دو سیگنال در نقطه  $A$  جمع لحظه ای میشوند. در اصطلاح به این سلف،  $RFC$  یا Radio frequency choke می گویند. در صورتی که بتوانیم در سیگنال موجود در نقطه  $A$  اعوجاجی پیدید آوریم و آن را به یک مدار هماهنگی بدھیم، با توجه به ظاهر شدن هارمونیک در سیگنال بدست آمده، در خروجی مدار تانک سیگنال  $AM$  خواهیم داشت. ضمناً برش یا اعوجاج باید طوری باشد که به سیگنال پیام آسیبی وارد نکند.

ساده ترین روش ایجاد اعوجاج استفاده از دیود است. اعوجاج بوجود آمده توسط دیود طوری است که سیگنال نقطه  $B$  را کاملاً از سیگنال نقطه  $A$  متمایز می کند. در صورتی که سیگنال خروجی دیود را به یک مدار هماهنگی اعمال کنیم به سبب وجود هارمونیک، سیگنال مدوله شده  $AM$  بدست می آید. بخش دوم، مدار آشکار ساز است. سلف در مقابل فرکانس بالا امپدانس زیادی از خود نشان می دهد لذا از عبور فرکانس حامل جلوگیری می کند. دیود سیگنال را یکسو می کند و خازن عمل فیلترینگ را کامل کرده تا سیگنال حامل به طور کامل حذف شود.

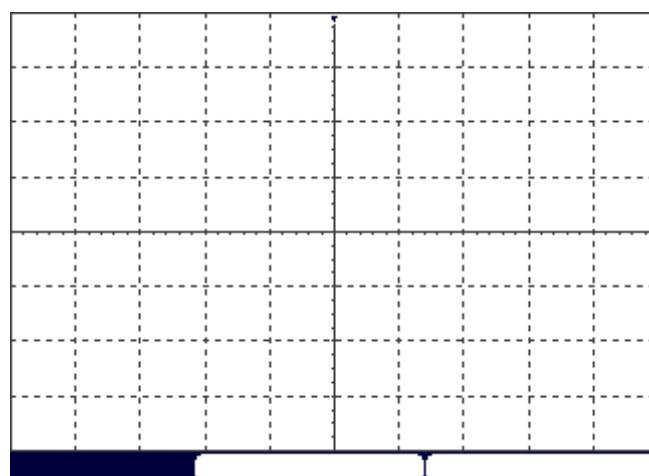
### مراحل آزمایش

- ۱- مدار شکل ۸-۶ را روی برد مونتاژ نمایید. سیگنال های پیام و حامل را به ورودی متصل کنید. دقت کنید که در این آزمایش نیاز به دو منبع فرکانس دارید که برای سیگنال حامل می توانید از سیگنال ژنراتور  $RF$  استفاده کنید.
- ۲- شکل موج نقطه  $A$  را مشاهده و رسم نمایید.



شکل موج نقطه  $A$

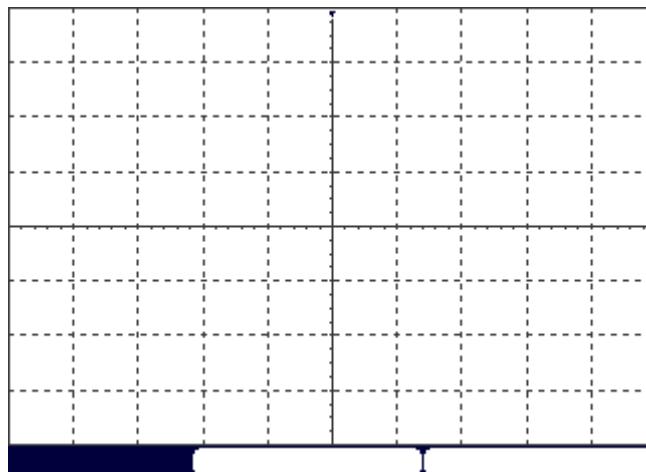۳- شکل موج نقطه B را مشاهده و رسم نمایید. درصد مدولاسیون را اندازه گیری و یادداشت کنید.




شکل موج نقطه B

$$M = m_p = \frac{b-a}{b+a} = \dots\dots\dots$$

۴- شکل موج خروجی را مشاهده و رسم نمایید. دامنه و فرکانس آن را اندازه گیری کنید. آیا فرکانس خروجی با فرکانس سیگنال پیام برابر است؟


.....

.....

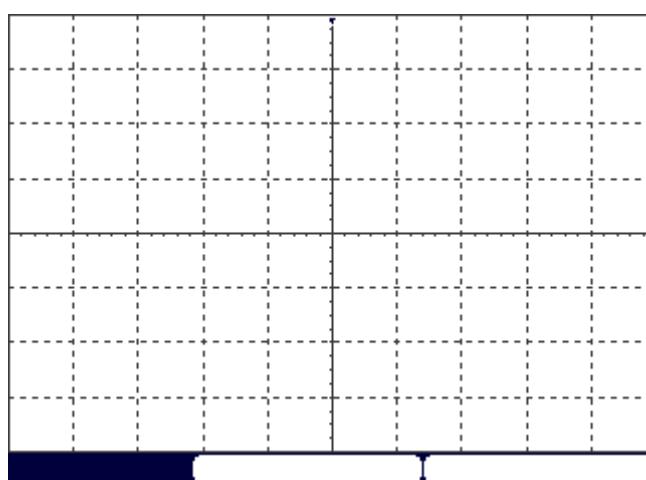


شکل موج خروجی

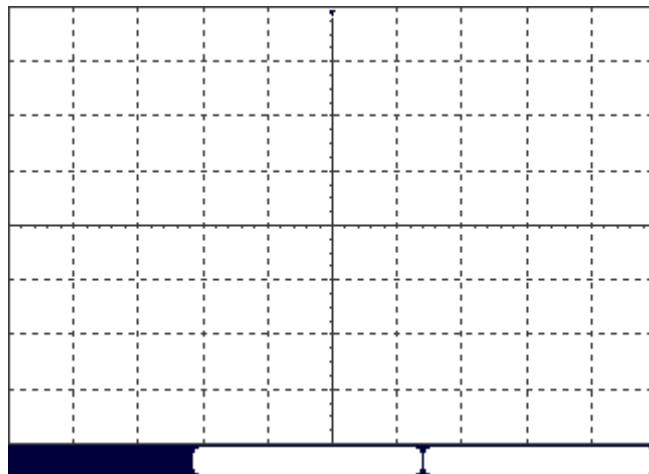۵- با افزایش دامنه پیام درصد مدولاسیون را به بیش از صد درصد برسانید و شکل موج نقطه B را مجددا رسم کنید.




شکل موج نقطه B در حالت مدولاسیون بیش از صد درصد

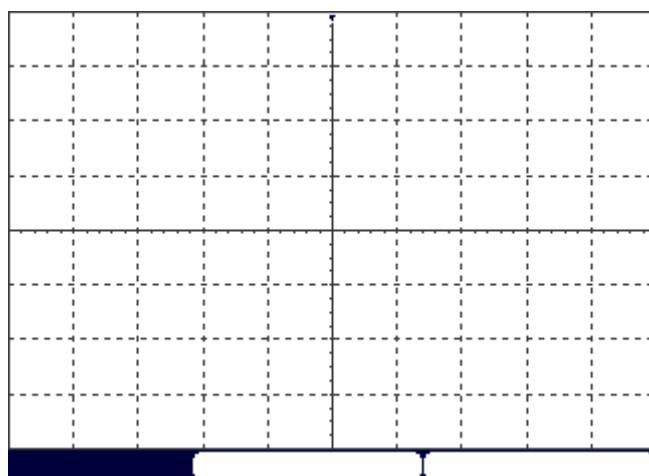۶- سیگنال خروجی را در همین حالت مشاهده و رسم کنید اثر مدولاسیون بیش از صد درصد روی سیگنال پیام چیست؟



سیگنال خروجی در حالت مدولاسیون بیش از صد درصد

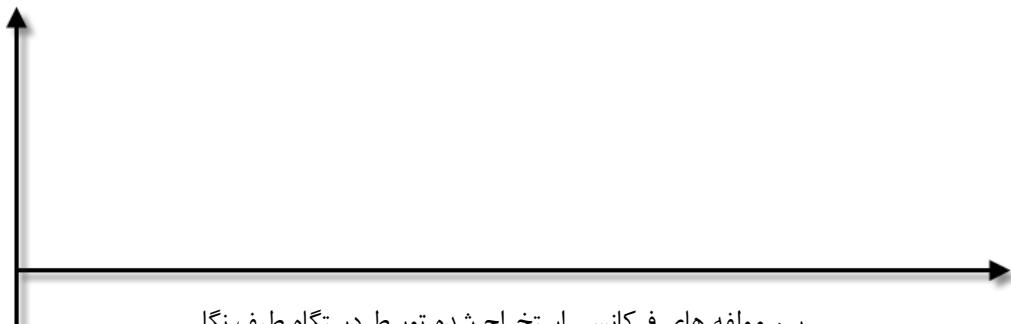۷- درصد مدولاسیون را حدوداً روی 50% تنظیم کنید. و سیگنال نقطه B را به ورودی دستگاه طیف نگار اعمال کنید و مولفه های فرکانسی آن را مشاهده و رسم کنید.



### سوالات

۱- چه هدفی از ساخت مدولاتور در یک فرستنده داریم؟

.....  
.....

۲- انواع مدولاسیون آنالوگ را نام ببرید. و در مورد هر یک مختصر توضیح دهید.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

۳- دیود به کار رفته در مدار مدولاتور و مخصوصا آشکار ساز باید از چه نوعی باشد؟

.....  
.....

## آزمایش شماره‌ی ۷

### مدولاتور AM ترانزیستوری و تقویت کننده توان

#### مقدمه


ارسال سیگنال حامل در فضا به تنها یی کاربردی ندارد مگر آنکه ما بتوانیم اطلاعات یا سیگنال پیام را روی آن سوار کنیم. آخرین مرحله فرستنده این کار را انجام خواهد داد که همان مدولاتور است. برای اینکه یک مدار به مانند مدولاتور  $AM$  کار کند باید غیر خطی باشد که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. در یک مدار خطی با دو برابر کردن ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی دو برابر می شود. به عبارت بهتر به ازای هر مقدار تغییر در ورودی، خروجی به همان میزان تغییر خواهد کرد. اما در یک مدار غیر خطی این موضوع صادق نیست. دو برابر کردن ورودی ممکن است باعث سه برابر شدن خروجی و سه برابر کردن ورودی ممکن است باعث تغییرات بیش از اندازه خروجی شود. در نتیجه مشخصه ورودی- خروجی مدار یک خط راست و مستقیم نیست.

یک تقویت کننده ترانزیستوری با عملکرد در حالت سیگنال بزرگ به راحتی غیر خطی می شود. در حالت سیگنال بزرگ در هر سیکل از دامنه ورودی ترانزیستور به ناحیه قطع و اشباع نزدیک می شود. کدام کلاس تقویت کننده معمولاً بیشتر زمان را قطع و به ندرت روشن می باشد؟ بله پاسخ کلاس C است و این دقیقاً همان کلاسی است که در بخش مدولاتور در فرستنده استفاده خواهد شد چرا که یک تقویت کننده کلاس C کاملاً غیر خطی است.

یک مدار غیر خطی در شکل موج ورودی اعوجاج ایجاد خواهد کرد. که در حالت معمول این اعوجاج نامطلوب است اما این دقیقاً چیزی است که ما در این بخش به آن نیاز داریم. ورودی مدولاتور مت Shank است از سیگنال حامل که از مدار نوسانساز تامین می شود و سیگنال پیام که یک سیگنال  $1kHz$  است و از سیگنال ژنراتور تامین می شود.

از آنجا که اعوجاج غیر خطی توسط مدولاتور تولید شده است، خروجی مت Shank خواهد بود از دو فرکانس خروجی اصلی ( $f_c, f_m$ ) و همچنین فرکانس های جدید ( $f_{usb}$  باند کناری بالا و  $f_{lsb}$  باند کناری پایین). مدولاسیون AM خود انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر است.  
 ۱- VSB - ۲- ISB - ۳- SSB - ۴- DSB - ۵- (AM-SC) - ۶- (AM-FC)


**۱- ارسال مدولاسیون به صورت کامل (Amplitude Modulation - full Carrier) AM-FC**  
 در آزمایش گذشته راجع به این مدولاسیون مختصر توضیحی داده شد. همانطور که پیش تر گفته شد در این روش هر دو فرکانس جانبی بالا و پایین و سیگنال حامل ارسال می شود. پهنای باند در این روش  $2f_m$  است. شکل ۱-۷ فرکانس حامل و فرکانس های جانبی بالا و پایین و پهنای باند را در روش ارسال به صورت DSBFC نشان می دهد.

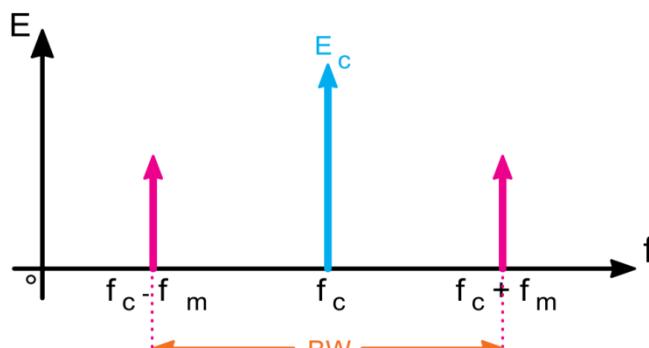

شکل ۷-۱ طیف موج مدوله شده به روش AM-FC

### ۲- ارسال مدولاسیون دامنه به صورت دو باند کناری AM-SC یا DSB با حذف سیگнал حامل (Amplitude Modulation-Suppressed Carrier Double side Band)


در این روش فقط باند های کناری بالا و پایین ارسال می گردد و سیگنال حامل حذف می شود. پهنهای باند در این روش نیز برابر  $2f_m$  است. شکل ۷-۲ طیف فرکانس در این روش را نشان می دهد.

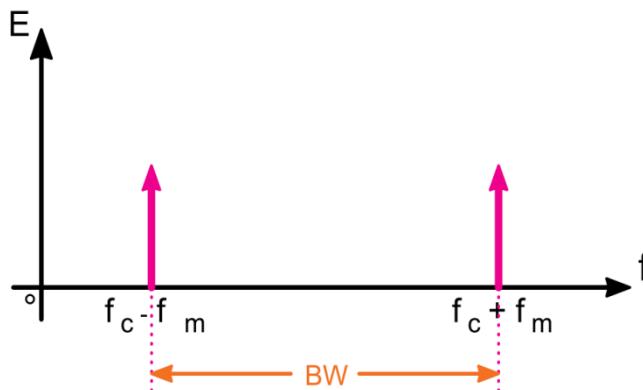


شکل ۷-۲ طیف موج مدوله شده به روش DSB

### ۳- ارسال مدولاسیون دامنه به روش یک باند کناری (SSB) (Single Side Band)

چون در هر یک از باند های جانبی بالا و پایین کلیه اطلاعات وجود دارد، برای صرف جویی در توان، افزایش راندمان و کاهش پهنهای باند، می توان فقط یکی از باند های جانبی و حامل را ارسال نمود. این روش ارسال مدولاسیون را به اختصار SSB می نامند. در این روش پهنهای باند موج مدوله شده برابر  $f_m$  باشد. شکل های ۷-۳ و ۷-۴ یکی از باند های جانبی را در روش ارسال مدولاسیون به صورت SSB نشان می دهد.

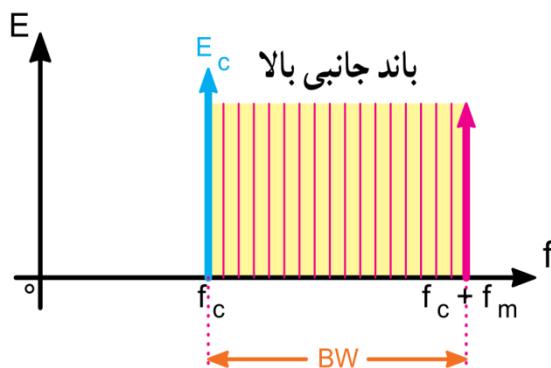


شکل ۳-۷ باند جانبی بالا در طیف موج مدوله شده به روش SSB

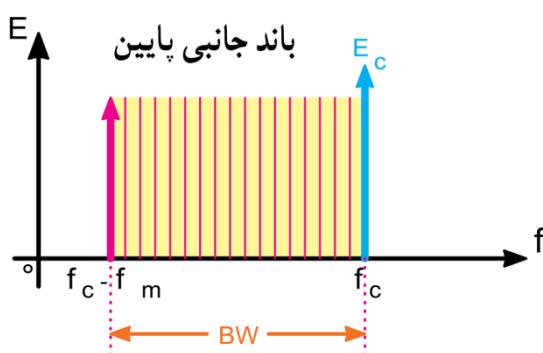


شکل ۴-۷ باند جانبی پایین در طیف موج مدوله شده به روش SSB

#### ۴- ارسال مدولاسیون AM با باند کناری مستقل (Independent - Side Band) ISB

در این روش ارسال مدولاسیون، فقط یکی از باندهای جانبی بالا یا پایین را ارسال می نمایند و سیگнал حامل را حذف می کنند. پهنهای باند در این روش برابر  $f_m$  است. شکل های ۵-۷ و ۶-۷ طیف این روش ارسال را نشان می دهد.

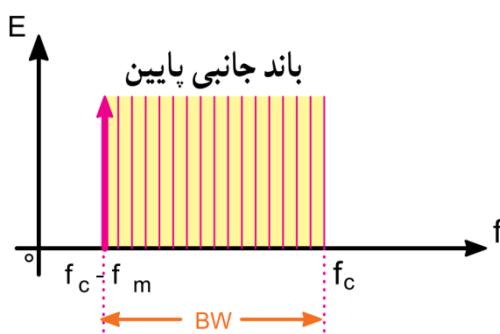


شکل ۷-۶ باند جانبی پایین بدون حامل

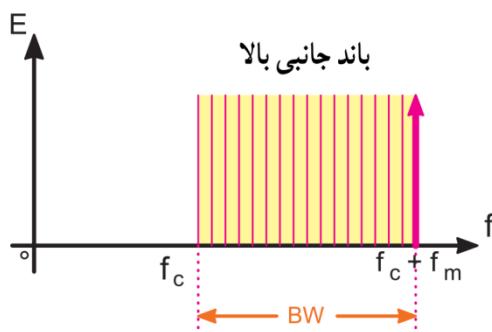

شکل ۷-۵ باند جانبی بالا بدون حامل

## ۵- ارسال مدولاسیون AM به روش VSB


در این روش ارسال، تمام باند جانبی بالا و قسمتی از باند جانبی پایین را ارسال می کنند. شکل ۷-۷ طیف موج مدوله شده به صورت را نشان می دهد. بهنای باند در این روش اندکی بیش از  $f_m$  است. از این روش ارسال مدولاسیون در ارسال تصاویر تلویزیون استفاده می شود.

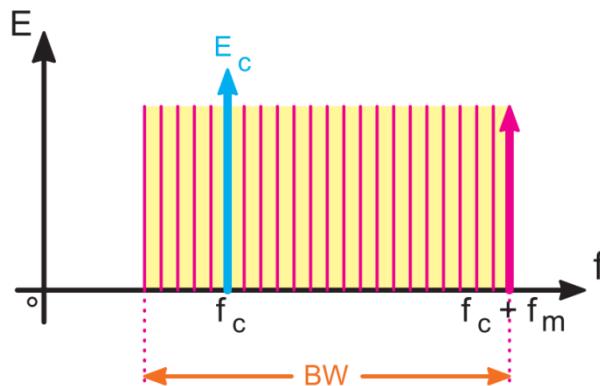

شکل ۷-۷ طیف موج مدوله شده به روش VSB

## آنالیز مدار

شکل ۸-۷ مدار مدولاتور ترانزیستوری را نشان می دهد.

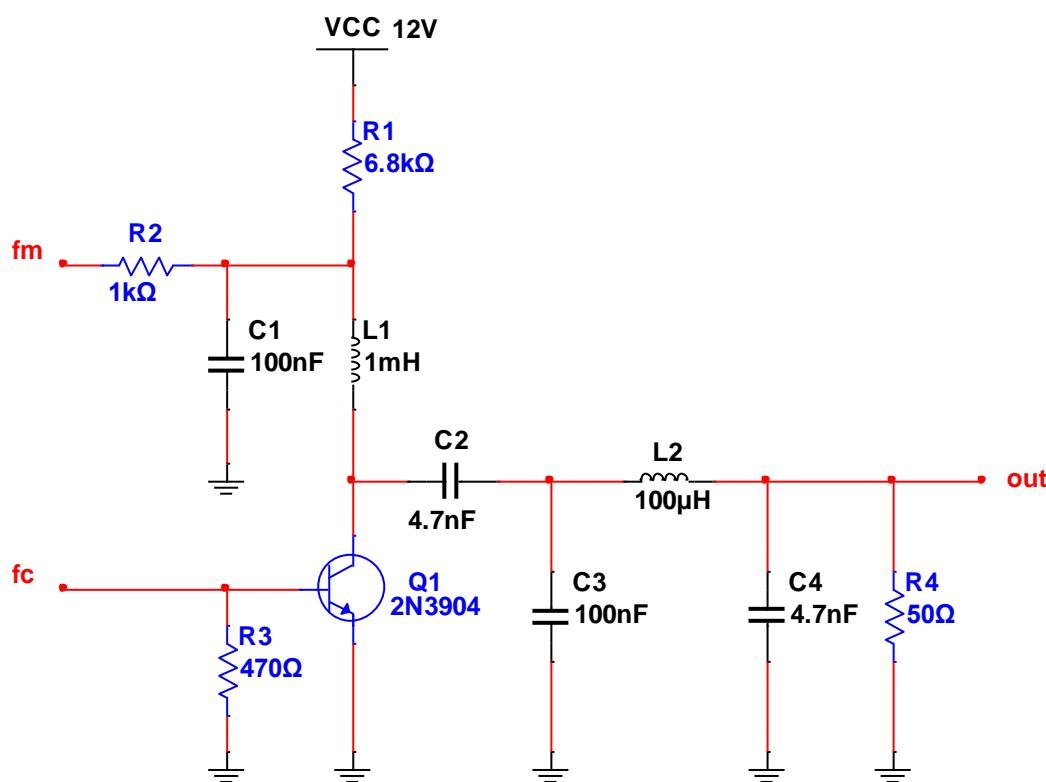

شکل ۸-۷

در این مدار ترانزیستور توسط مقاومت  $R_3$  واقع شده روی بیس آن در کلاس C قرار داده شده است. زمانی که هیچ سیگنال ورودی وجود ندارد مقاومت  $R_3$  بیس  $Q_1$  را به زمین متصل می کند. از آنجایی که در این شرایط ولتاژ بیس امیتر صفر خواهد بود ترانزیستور بدون هیچ سیگنالی قطع خواهد بود که می توان یقین کرد تقویت کننده در C کلاس فوار دارد. بنابراین دیود بیس امیتر باید به واسطه سیگنال ورودی روشن شود واضح است که در نیم سیکل منفی این دیود روشن نخواهد شد. پس ترانزیستور فقط در پیک مثبت سیگنال ورودی هدایت خواهد کرد. بنابراین ترانزیستور بیشتر زمان را خاموش است و به همین دلیل راندمان یا بازده این تقویت کننده بسیار بالاست.

از آنجایی که ترانزیستور تنها در  $120^\circ$  درجه از سیگنال ورودی RF هدایت می کند شکل موج روی کلکتور به شدت اعوجاج دارد. در حقیقت روی کلکتور یک سری پالس وجود خواهد داشت که این پالس ها دارای دامنه ای در حدود  $V_{CC}$  می باشند. (به یاد داشته باشید ترانزیستور همواره در ناحیه قطع و اشباع عمل می کند). از طرفی مقاومت بار به یک سیگنال سینوسی تمیز نیاز دارد. چگونه می توان پالس را به یک شکل موج سینوسی تبدیل نمود؟

یک مدار تانک یا مدار تشدید این کار را انجام می دهد.  $C_3$ ،  $L_2$  و  $C_4$  جزئی از این مدار تانک هستند. در حوزه زمان پدیده چرخ لنگری از طریق  $C_3$ ،  $L_2$  و  $C_4$  اقدام به تبدیل پالس های روی کلکتور  $Q_1$  به موج سینوسی می کند مدار هماهنگی). این قطعات موجب برقراری تطبیق امپدانس بین بار  $50\Omega$  و مقاومت دیده شده از کلکتور  $Q_1$  می شوند. خازن  $C_2$  کوپلائر است و به منظور حذف مولفه DC استفاده شده است.


یک تقویت کننده کلاس C می تواند مدولاسیون را از طریق امیتر، بیس و کلکتور انجام دهد. این مدار با استفاده از کلکتور، سیگنال پیام (اطلاعات) را دریافت می کند. بنابراین ولتاژ DC روی کلکتور  $Q_1$  با سیگنال اطلاعات (پیام) بالا و پایین می رود و موجب بالا و پایین رفتن پیک ولتاژ کلکتور  $Q_1$  می شود. در نتیجه کل سیگنال AC خروجی (حداکثر سیگنال پیام بالا و پایین می رود و به عبارت بهتر مدولاسیون دامنه صورت می پذیرد).

سلف  $L_1$  یک چوک RFC است این سلف مانع از عبور جریان های فرکانس رادیویی می شود در اینجا سیگنال حامل را مجبور به ماندن در پایین مدار  $Q_1$  می کند در صورتی که اجازه عبور سیگنال صوتی با فرکانس پایین (پیام) را به منظور انجام مدولاسیون دامنه به سمت کلکتور ترانزیستور میدهد. خازن  $C_1$  یک خازن بای پس اضافی در فرکانس RF است که وظیفه آن حذف سیگنال های احتمالی RF می باشد که بطور ناخواسته از  $L_1$  عبور کرده اند و به قسمت بالایی ترانزیستور  $Q_1$  رسیده اند.
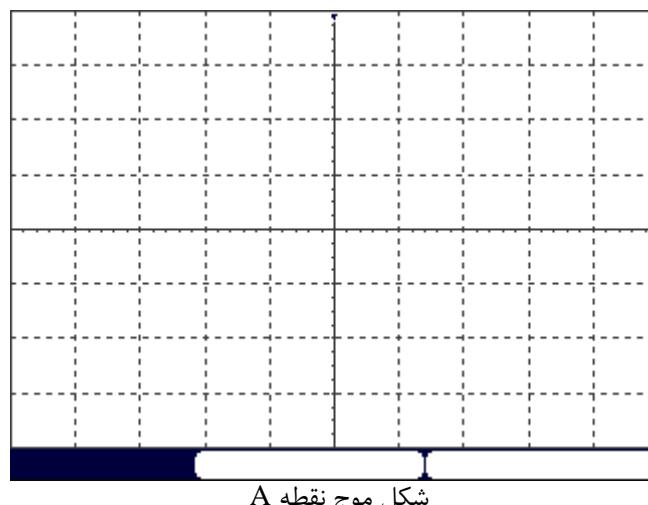
### مراحل آزمایش


- ۱- مدار شکل ۷-۸ را روی برد مونتاژ نمایید. سیگنال پیام را روی دامنه  $2.5V_m$  با فرکانس  $3kHz$  و سیگنال حامل را روی دامنه  $2V_m$  و فرکانس  $700kHz$  تنظیم کنید. (برای اعمال سیگنال حامل از سیگنال ژنراتور استفاده کنید).

۲- بعد از اعمال سیگنال های فوق به ورودی مدار شکل موج نقطه A را مشاهده و رسم نمائید. آیا عمل مدولاسیون در این نقطه از مدار کامل شده است؟ علت را توضیح دهید.



۳- اکنون شکل موج خروجی را مشاهده و درصد مدولاسیون را اندازه گیری و یادداشت کنید. چنانچه درصد مدولاسیون 50% نیست با تغییر دامنه پیام آن را به 50% برسانید. و شکل موج را رسم کنید.

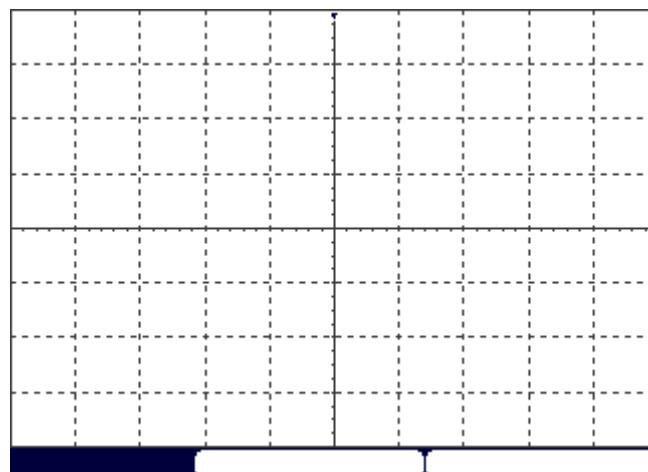
$$m_p = \frac{b-a}{b+a} \times 100 = \dots\dots$$




شكل موج خروجی روی در حالت مدولاسیون 50%

۴- روش دیگری که برای محاسبه درصد مدولاسیون استفاده می شود استفاده از مدولاسیون ذوزنقه است. بدین منظور کanal یک اسیلوسکوپ را به ورودی پیام و کanal دو را به خروجی مدولاتور متصل کنید و کلید XY اسیلوسکوپ را فعال کنید اکنون یک ذوزنقه مشابه شکل ۹-۷ مشاهده می کنید. توسط
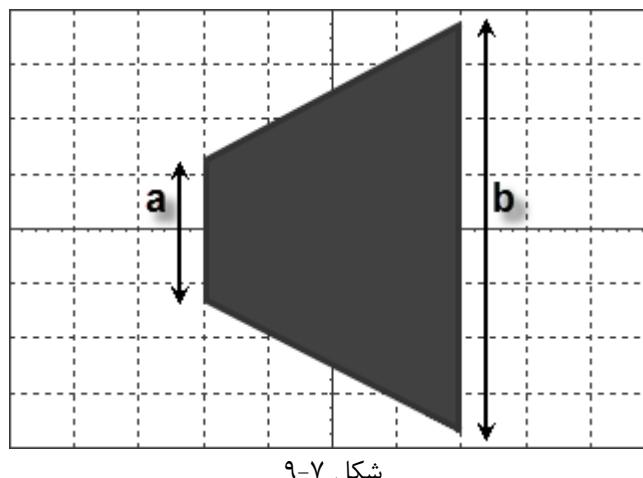
$$m_p = \frac{b-a}{b+a} \times 100 \text{ درصد مدولاسیون را حساب کنید.}$$



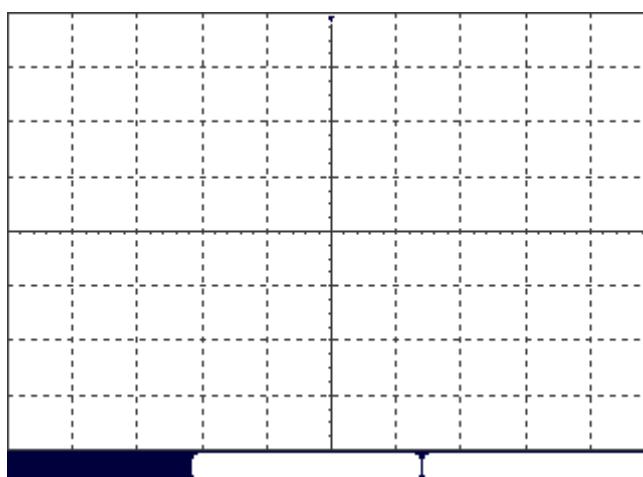۵- آیا درصد مدولاسیون در حالت ذوزنقه با حالت عادی برابر است؟ ذوزنقه ترسیم شده روی صفحه اسیلوسکوپ را در شکل زیر رسم کنید.



ترسیم خروجی در حالت مدولاسیون ذوزنقه

۶- مدار را از حالت ذوزنقه خارج کنید و جدول زیر را برای هر حالت کامل کنید.

جدول ۱ - ۷

درصد مدولاسیون	$V_{\max}$	$V_{\min}$
25%		
50%		
100%		

۷- مجدداً دامنه ورودی پیام و حامل را روی مقادیر بند ۱ قرار دهید و خروجی را به دستگاه طیف نگار متصل کنید. طیف فرکانسی مدولاتور را مشاهده و رسم کنید. و طیف  $f_{usb}$  و  $f_{lsb}$  را روی شکل مشخص کنید.



رسم مولفه های فرکانسی استخراج شده توسط دستگاه طیف نگار

۸- با توجه به طیف مشاهده شده این مدار چه نوعی از مدولاتور AM است؟

#### سوالات

۱- چرا یک تقویت کننده کلاس C یک انتخاب خوب برای بخش مدولاتور است؟

۲- اثبات کنید که در خروجی مدولاتور علاوه بر فرکانس  $f$ ، فرکانس های  $f_{usb}$  و  $f_{lsb}$  در خروجی حضور دارند.

۳- کاربرد دستگاه طیف نما را شرح دهید.

۴- مدولاسیون AM به چند صورت امکان پذیر است؟ انواع آن را نام ببرید.

## آزمایش شماره‌ی ۸

### نوسانساز کنترل شده با ولتاژ (VCO) Voltage Controlled Oscillator

#### مقدمه

در بسیاری از کاربرد‌ها ضروری است که یک فرکانس خروجی وابسته به ولتاژ ورودی تولید شود. دقیقاً همین کار را انجام میدهد. دامنه پیام (اطلاعات) را به فرکانس خروجی تبدیل می‌کند. یک VCO مداری است که می‌تواند برای این کار استفاده شود. در اصل تبدیل کننده ولتاژ به فرکانس است.

#### آنالیز مدار

این نوسانساز از یک IC مخصوص به نام LM565 استفاده می‌کند. که طوری طراحی شده است تا مانند یک PLL عمل کند. این تراشه حاوی یک VCO (که از آن در این آزمایش استفاده خواهیم کرد) و یک آشکار ساز فاز است. ترکیبی از ولتاژ کنترل ورودی روی پایه ۷ و ثابت زمانی RC خازن<sub>۱</sub> روی پایه ۹ و مقاومت‌های روی پایه ۸ فرکانس خروجی VCO را تنظیم می‌کنند.

درون LM565 مثل نوسانسازهای قدیمی و مرسوم طراحی نشده است. این نوسانساز واقعاً یک نوسانساز کنترل شده با جریان است. به یاد بیاورید که وقتی جریان شارژ در خازن افزایش یابد میزان شارژ خازن هم افزایش می‌یابد. (که این موضوع نشان از افزایش ولتاژ دارد) مطالبی که گفته شد برای دشارژ خازن هم صادق است. در اینجا تراشه LM565 به آسانی ولتاژ کنترل روی پایه ۷ را تبدیل می‌کند به جریان شارژ و دشارژ برای خازن<sub>۱</sub>. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که عملکرد مقاومت‌های پایه ۸ چیست؟


مقاومت‌های روی پایه ۸ به تنظیم شارژ و دشارژ خازن<sub>۱</sub> کمک می‌کنند. به معنای دیگر فرکانس خروجی VCO در LM565 به ۳ عامل بستگی دارد:

- ۱- ولتاژ کنترل روی پایه ۷
- ۲- مقاومت‌های R<sub>۳</sub> و R<sub>۴</sub> روی پایه ۸
- ۳- خازن روی پایه ۹


وقتی یک خازن با جریان ثابت شارژ می‌شود ولتاژ بصورت خطی افزایش می‌یابد (در یک خط مستقیم) پس شکل موج یکی از خروجی‌های LM565 بصورت مثلثی است. خروجی دیگر یک شکل موج مربعی است. که نتیجه عبور سیگنال مثلثی از یک اشمیت تریگر است.

دو مدار متفاوت VCO با LM565 را در این آزمایش بررسی خواهید کرد. که در شکل‌های ۱-۸ و ۲-۸ نشان داده شده‌اند. در شکل ۱-۸ ولتاژ کنترل VCO توسط مقاومت‌های R<sub>۱</sub> و R<sub>۲</sub> ثابت نگه داشته شده است و ثابت زمانی RC توسط R<sub>۳</sub> تغییر می‌کند.

در شکل ۲-۸ مقاومت روی پایه ۸ با  $R_2$  برابر است و مقداری ثابت است. یک پتانسیومتر بجای  $R_1$  قرار گرفته است که به ولتاژ کنترل اجازه میدهد بین ۷.۵V تا ۱۵V تغییر کند. توجه کنید که در قسمت دوم آزمایش ولتاژ کنترل باید در رنج ۱۱.۲۵V تا ۱۵V تنظیم شود.

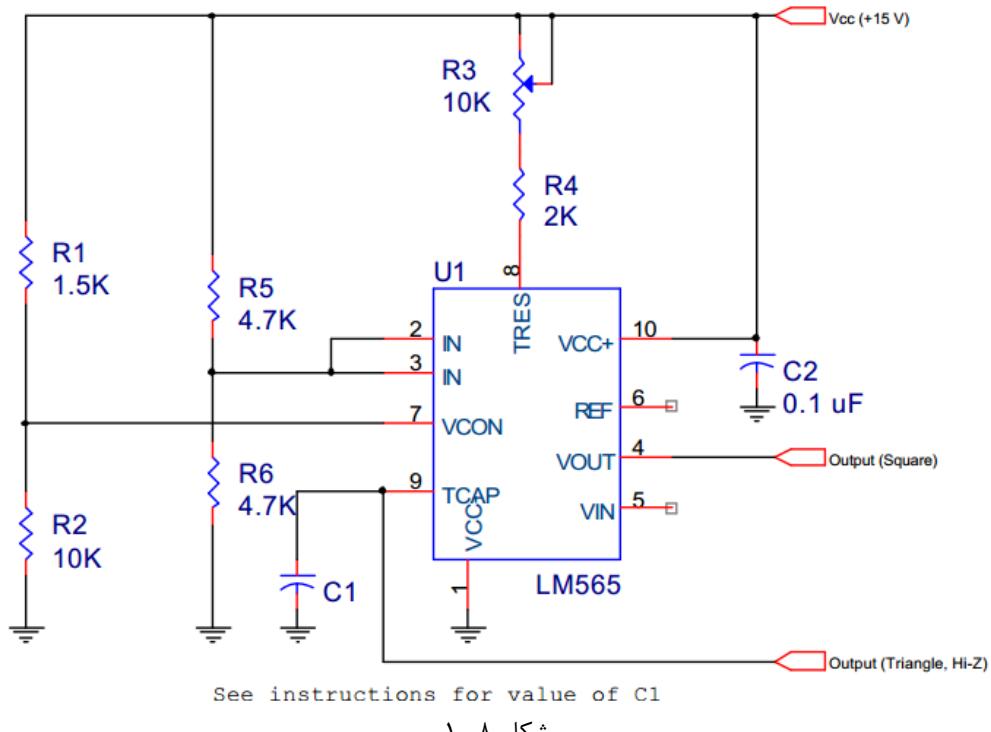

شکل ۱-۸

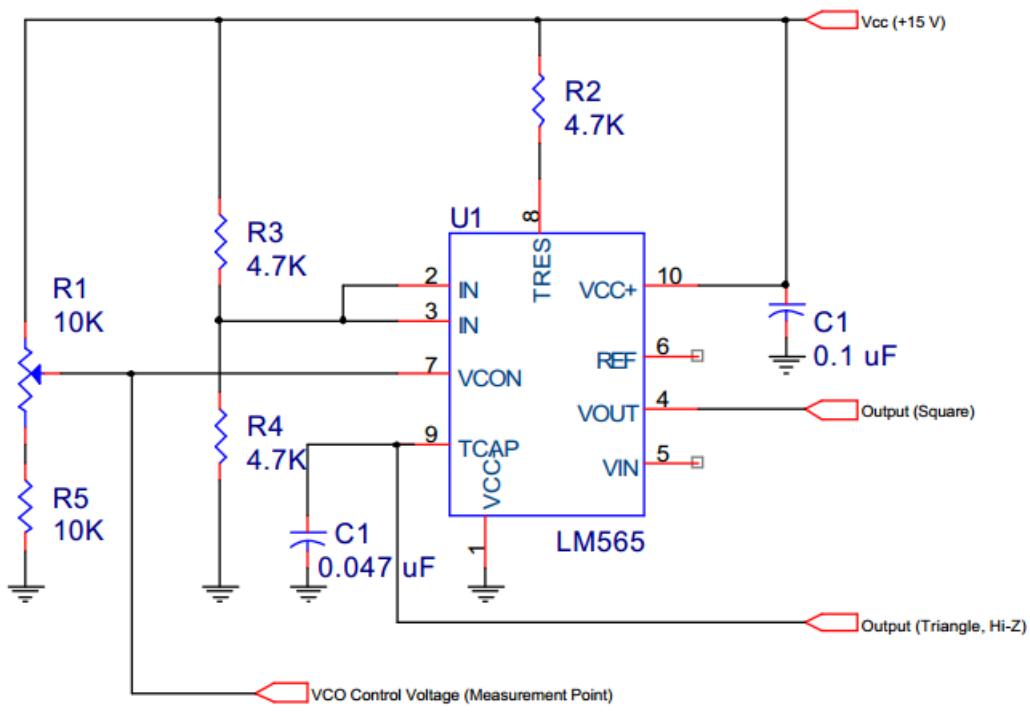

شکل ۲-۸

## مراحل آزمایش

در این آزمایش شما ۳ روش کنترل فرکانس VCO با تراشه LM565 را مورد بررسی و بازبینی قرار میدهید. فرکانس خروجی با تنظیم مقاومت زماندهی و خازن زماندهی یا ولتاژ ورودی می‌تواند تغییر کند. شما فرکانس خروجی بر حسب ولتاژ کنترل را رسم خواهید کرد تا بینید فرکانس خروجی VCO با فرکانس ورودی بطور خطی ارتباط دارد.

### \*بخش اول، اثر تغییر $R_t$ و $C_t$

۱- مدار VCO شکل ۱-۸ را روی برد تشکیل دهید. لطفاً مراقب باشید تا منبع تغذیه را درست تنظیم نمائید. در صورت تنظیم نبودن دقیق منبع تغذیه ممکن است محاسبات شما با مقادیر اندازه گیری شده هم خوانی نداشته باشد.

برای VCO در تراشه LM565 فرکانس خروجی را میتوان از رابطه زیر محاسبه نمود :

$$f_{out} = \frac{2(V_{CC} - V_C)}{V_{CC} R_t C_t}$$

که در این رابطه :

$V_{CC}$  : ولتاژ منبع ورودی روی پایه ۱۰ تراشه

$V_C$  : ولتاژ کنترل روی پایه ۷


$R_t$  : مقدار کل مقاومت‌های روی پایه ۸

$C_t$  : مقدار ظرفیت خازن روی پایه ۹


\***توجه:** با خاطر طراحی داخلی LM565 ولتاژ کنترل  $V_C$  باید در حد  $V_{CC}$  تا  $\frac{3}{4}V_{CC}$  باشد. برای این مدار

بدین معنی است که  $V_C$  باید در رنج ۱۱.۲۵ V تا ۱۵ V باشد.

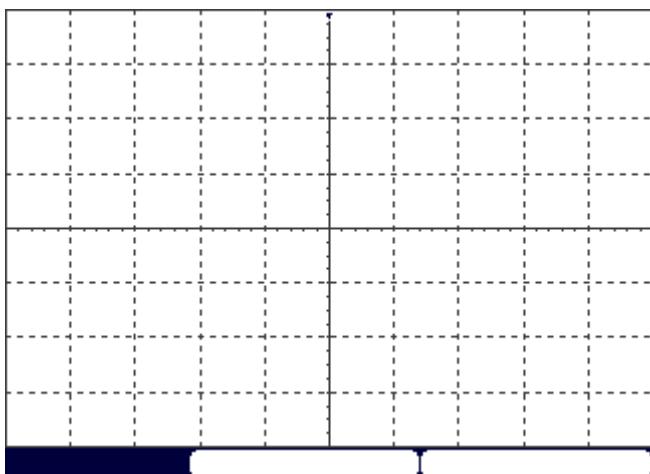۲- خازن  $0.047 \mu F$  را به جای  $C_1$  قرار دهید  $R_3$  را روی حداکثر مقدار خود قرار دهید. تغذیه مدار را متصل کنید و شکل موج‌های پایه ۴ و ۵ را با اسیلوسکوپ مشاهده و رسم نمائید.



شکل موج پایه ۵

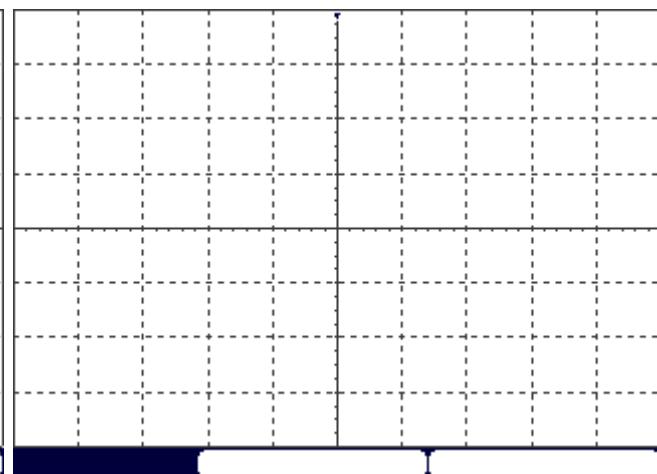

شکل موج پایه ۴

۳- مقدار فرکانس خروجی چقدر است؟ می توانید از فرکانس متر برای اندازه گیری آن استفاده کنید.  
 فرکانس خروجی.....  
 اگر به عدد Hz 460 با ( $\pm 25\%$ ) خطأ رسیده اید اندازه گیری صحیح و دقیق بوده است.

۴- اکنون فرکانس تئوری خروجی مدار را محاسبه کنید و بررسی کنید آیا با مقادیر اندازه گیری شده مطابقت دارد یا خیر؟

.....

.....

با توجه به فرمول ارائه شده در بالا برای محاسبه فرکانس خروجی به  $V_{CC}$  و همچنین به  $R_1$  و  $R_2$  و  $C_1$  و  $C_2$  (15 V) نیاز دارید.  $R_1$  مجموع مقاومت های روی پایه ۸ یعنی  $R_3 + R_4$  است. خازن  $C_1$  نیز برابر با خازن موجود روی پایه ۹ یعنی  $C_1$  است) مقدار  $V_C$  را میتوانید با ولتمتر اندازه گیری کنید. یا با استفاده از قانون تقسیم ولتاژ بین مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  مقدار آن را بدست آورید.

البته چون در حال محاسبه ای فرکانس تئوری خروجی هستیم بهتر است  $V_C$  تئوری بدست آمده از تقسیم ولتاژ را در فرمول قرار دهیم.

فرکانس تئوری خروجی.....

در صد خطأ در فرکانس خروجی مدار چقدر است؟

$$\% \text{ ERROR} = \frac{(\text{measured} - \text{calculated})}{\text{calculated}} \times 100\%$$

۵-  $R_3$  را به حداقل مقدار خود تغییر دهید. اکنون مقدار  $R_1$  چقدر است؟ (فراموش نکنید که  $R_1$  جمع دو مقاومت  $R_3$  و  $R_4$  است)  
 مقدار  $R_1$  جدید.....

فرکانس خروجی مدار با  $R_1$  جدید را مجددا اندازه گیری کنید.  
 فرکانس اندازه گیری شده.....

اکنون فرکانس تئوری خروجی مدار با  $R_1$  جدید را مجددا محاسبه نمائید.  
 فرکانس محاسبه شده.....

اثر کاهش  $R_3$  روی فرکانس خروجی چیست؟

.....

.....

۶- با تنظیم  $R_3$  حداقل و حداقل فرکانس خروجی بدست آمده از مدار را بنویسید.  
 حداقل فرکانس خروجی.....  
 حداقل فرکانس خروجی.....

۷- بگذارید بینیم وقتی  $C_1$  را تغییر دهیم چه اتفاقی می افتد؟ با موازی کردن یک خازن  $0.047 \mu F$  با خازن  $C_1$  مقدار آن را دو برابر کنید. حداقل و حداکثر فرکانس خروجی را مجددا اندازه گیری و یادداشت کنید.

حداقل فرکانس خروجی .....

حداکثر فرکانس خروجی .....

افزایش  $C_1$  چه اثری روی فرکانس خروجی دارد؟

### \*بخش دوم، اثر تغییرات ولتاژ کنترل

۸- مدار خود را اصلاح کنید تا با شکل ۲-۸ مطابقت داشته باشد.

۹- حداقل و حداکثر مقدار قانونی ولتاژ کنترل  $V_C$  چقدر است؟(با فرض اینکه  $V_{CC} = 15V$ )  
(شرایط آن در بخش یک آزمایش عنوان شد)

حداقل ولتاژ کنترل.....

حداکثر ولتاژ کنترل.....

۱۰- با مقادیر ورودی و خروجی مدار یک جدول تشکیل دهید و از اطلاعات همین جدول برای رسم نمودار عملکرد مدار استفاده کنید.

جدول ۱-۸

$V_C$	11.25	11.66	12.08	12.5	12.92	13.3	14.2	14.58	15
فرکانس خروجی اندازه گیری شده									
فرکانس خروجی محاسبه شده									

\*تذکر: فرکانس محاسبه شده در پایین ترین ولتاژ کنترل  $2.2 \text{ kHz}$  است. اگر این نتیجه را ندارید قبل از ادامه تکمیل جدول، مراحل کار خود را به دقت چک کنید.

۱۱- مقدار  $V_C$  مدار را مطابق با جدول بالا تنظیم کنید در هر مرحله فرکانس تئوری و عملی خروجی را بدست آورده و جدول فوق را کامل کنید. میزان هماهنگی مقادیر تئوری و عملی را با هم مقایسه کنید. نمودار جدول فوق را روی کاغذ رسم کنید بدین صورت که محور افقی را ولتاژ کنترل و محور عمودی را فرکانس خروجی نام گذاری کنید. و از دو رنگ متفاوت برای رسم مقادیر عملی و تئوری استفاده کنید.

## سوالات

۱- سه عاملی که روی فرکانس خروجی VCO اثر دارند را نام ببرید.

.....

.....

.....

۲- افزایش ظرفیت خازن چه اثری روی فرکانس VCO دارد؟

.....

.....

.....

۳- اگر مقاومت  $R$  افزایش یابد چه اتفاقی برای فرکانس خروجی VCO می‌افتد؟

.....

.....

.....

## آزمایش شماره‌ی ۹


### حلقه قفل شده فاز (PHASE LOCKED LOOP)

#### مقدمه

حلقه قفل شده فاز یا PLL، یکی از مفیدترین بلوک‌ها در مدارهای الکترونیک مدرن است و از آن در کاربرد‌های مختلف مخابراتی (مدولاسیون و دی مدولاسیون FM، ترکیب فرکانس و همبستگی سیگنال) و سیستم‌های کنترلی (کنترل موتور، کنترل مسیر و غیره...) استفاده می‌شود. علاوه بر موارد فوق کاربرد هایی مانند بازیابی پالس و تکثیر فرکانس نیز دارد.

#### تئوری عملکرد PLL

یک سیستم حلقه بسته است که هدف آن قفل کردن یک نوسانساز بر روی فرکانس ورودی اعمال شده است. که بعضی مواقع این فرکانس ورودی را فرکانس مینامند. منظور ما از حلقه بسته این است که یک فیدبک از خروجی به ورودی وجود دارد. در PLL از یک فیدبک منفی استفاده شده تا بتواند خودش را اصلاح کند. شکل ۱-۹ بلوک دیاگرام یک PLL را نشان می‌دهد.

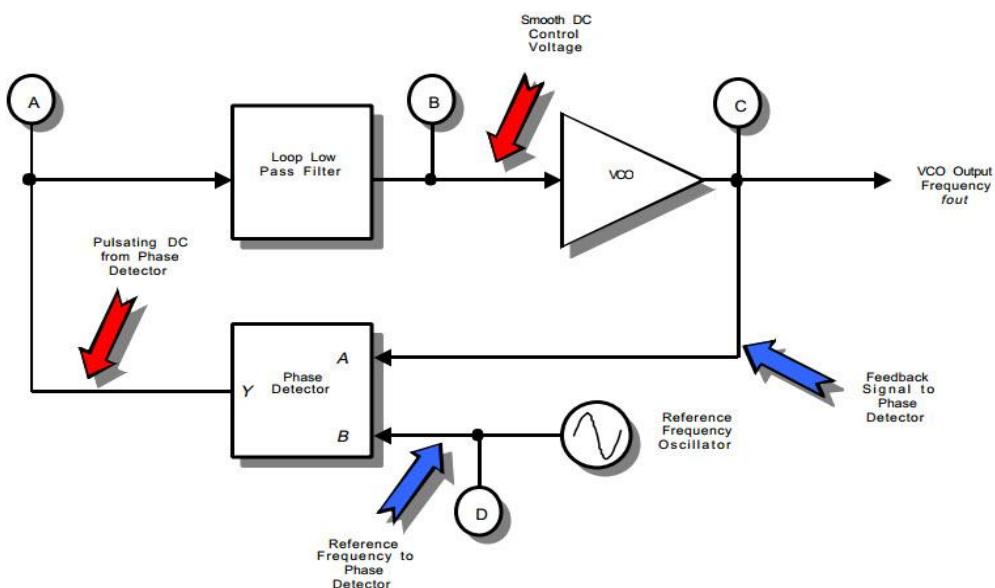

شکل ۱-۹

PLL دارای یک نوسانساز خاص یا همان VCO است. ما می‌دانیم که VCO، فرکانس خروجی را بر اساس دامنه‌ی ورودی (و نیز انتخاب R<sub>c</sub>) تغییر می‌دهد. هدف اول از عملکرد PLL این است که فرکانس VCO دقیقاً معادل فرکانس مرجع شود. در این لحظه می‌گوئیم حلقه قفل شده است.

برای تحقق این امر خروجی VCO و فرکانس مبنای ورودی(هر دو) به ورودی آشکار ساز فاز اعمال می شوند. آشکار ساز فاز، فاز بین دو سیگنال را مقایسه می کند و در خروجی خود یک پالس DC که آن متناسب با اختلاف فاز بین دو سیگنال است تولید می کند که به این سیگنال سیگنال خطای نیز گفته می شود. در اینجا ما به دنبال یکسانسازی فرکانس خروجی VCO با فرکانس مبنای ورودی هستیم سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چرا بجای مقایسه فرکانس، فاز را مقایسه می کنیم؟

دلیل این است که اگر فرکانس را مقایسه کنیم همیشه خطای فرکانسی کوچکی در نتیجه وجود خواهد داشت اگر اختلاف فاز مقدار ثابتی باشد با مقایسه فاز خطای فرکانسی به صفر کاهش می یابد. اگر به همزمان سازی سرعت دو خودرو فکر کنیم درک موضوع کمی ساده تر می شود. دو خودرو را در نظر بگیرید که در موقعیت دقیقاً یکسانی در بزرگراه قرار ندارند(اختلاف فاز دارند) ولی سرعت یکسان دارند (فرکانس آنها یکسان است) یکی میتواند بعدی را در فاصله ثابت دنبال کند(اختلاف فاز ثابت) تا زمانی که سرعتشان را نسبت به هم کم یا زیاد نکنند، سرعت آنها (فرکانس آنها) دقیقاً یکسان خواهد بود. بنابراین تغییر فاصله بین دو خودرو به منزله تغییر سرعت آنها (تغییر فرکانس آنها) نسبت به یکدیگر است. لذا به جای بررسی سرعت دو خودرو در هر لحظه فاصله دو خودرو در هر لحظه بررسی می شود. به همین دلیل است که از شناساگر فاز به جای شناساگر فرکانس در PLL استفاده می شود. استفاده از آشکار ساز فاز باعث می شود تا خطای فرکانسی سیستم حلقه بسته به صفر برسد.

خروجی آشکار ساز فاز یک پالس DC با دیوتی سایکل متفاوت است. هرچه اختلاف فاز بیشتر باشد (البته در حد معینی) دیوتی سایکل هم بزرگتر می شود. ولی VCO به یک ولتاژ پایدار DC در ورودی ولتاژ کنترل خود نیاز دارد. آیا می توانید اثر پالس DC را روی VCO تصور کنید؟ ما میخواهیم فرکانس خروجی VCO به مانند ورودی مرجع پایدار باشد بدین منظور پالس DC خارج شده از آشکار ساز فاز باید به یک ولتاژ میانگین پایدار DC تبدیل شود که برای رسیدن به این هدف از یک فیلتر پایین گذر استفاده می کنیم. این فیلتر شکل موج خروجی آشکار ساز فاز را به ولتاژ DC نسبتاً پایدار برای VCO هموار می سازد. سپس VCO می تواند مسیر فرکانس مرجع ورودی را هموار و یکنواخت سازد.


### حالت های عملیاتی PLL

PLL سه حالت عملیاتی دارد: ۱- آزاد free ، ۲- تسخیر Capture ۳- قفل شده Locked در حالت آزاد، فرکانس ورودی مرجع به PLL داده نمی شود. بلکه ثابت های طراحی مدار معلوم میکنند VCO با چه فرکانسی کار کند. معمولاً دو مقدار از این ثابت ها مقادیر  $R$  و  $C$  هستند. که اجزای زمان بندی VCO هستند. به PLL در حالت تسخیر که معمولاً محدوده کوچکی دارد یک فرکانس مرجع به ورودی داده می شود و PLL سعی می کند در این فرکانس قفل شود. PLL نمی تواند در همه فرکانس ها قفل شود فقط در طیف خاصی از فرکانس قفل می شود که همان طیف تسخیر است. اگر PLL ابتدا در حالت آزاد بوده باشد فرکانس حالت آزاد (free running) معمولاً در وسط طیف تسخیر است.

پهنهای طیف تسخیر توسط مدار طراحی PLL معلوم می شود. که فیلتر پایین گذر موجود در حلقه PLL در تعیین آن اهمیت دارد.

آخرین حالت PLL حالت مطلوبی است. یعنی حالت قفل شده، PLL در این حالت با موفقیت از حالت تسخیر عبور کرده و VCO آن در فرکانس مرجع ورودی قفل شده است. PLL نمی تواند در همه فرکانس ها قفل بماند و اگر فرکانس مرجع ورودی به خارج از طیف قفل حرکت کند(که معمولاً بزرگتر از طیف تسخیر است) PLL از حالت قفل خارج می شود.

در شکل ۲-۹ رابطه بین فرکانس حالت آزاد، طیف تسخیر و طیف قفل را مشاهده می کنید.

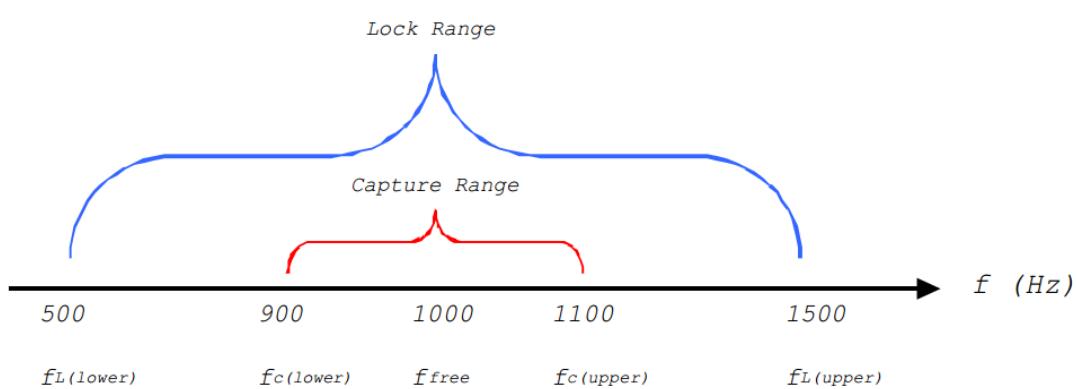


شکل ۲-۹

### آنالیز مدار

PLL در این مدار بطور کامل در تراشه LM565 قرار گرفته است. برای اینکه PLL بطور صحیح کار کند به اجزای زمان بندی ( $C_1$  و  $R_1$ ) برای VCO و یک خازن برای فیلتر پایین گذر نیاز دارد. (تراشه LM565 یک مقاومت  $3.6k$  برای فیلتر پایین گذر دارد.)

در شکل ۳-۹ زمان بندی VCO با  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $C_2$  و  $C_5$  تنظیم می شود. ثابت زمانی فیلتر پایین گذر (که ما آن را تغییر خواهیم داد) توسط مقاومت داخلی  $3.6k$  در پین ۷ و  $C_5$  تعیین شده است. ورودی مرجع اعمال شده به پایه ۲ یکی از ورودی های آشکار ساز فاز است. ورودی دیگر آشکار ساز فاز در پایه ۵ مستقیماً به خروجی VCO در پایه ۴ وصل است و حلقه را می بندد.

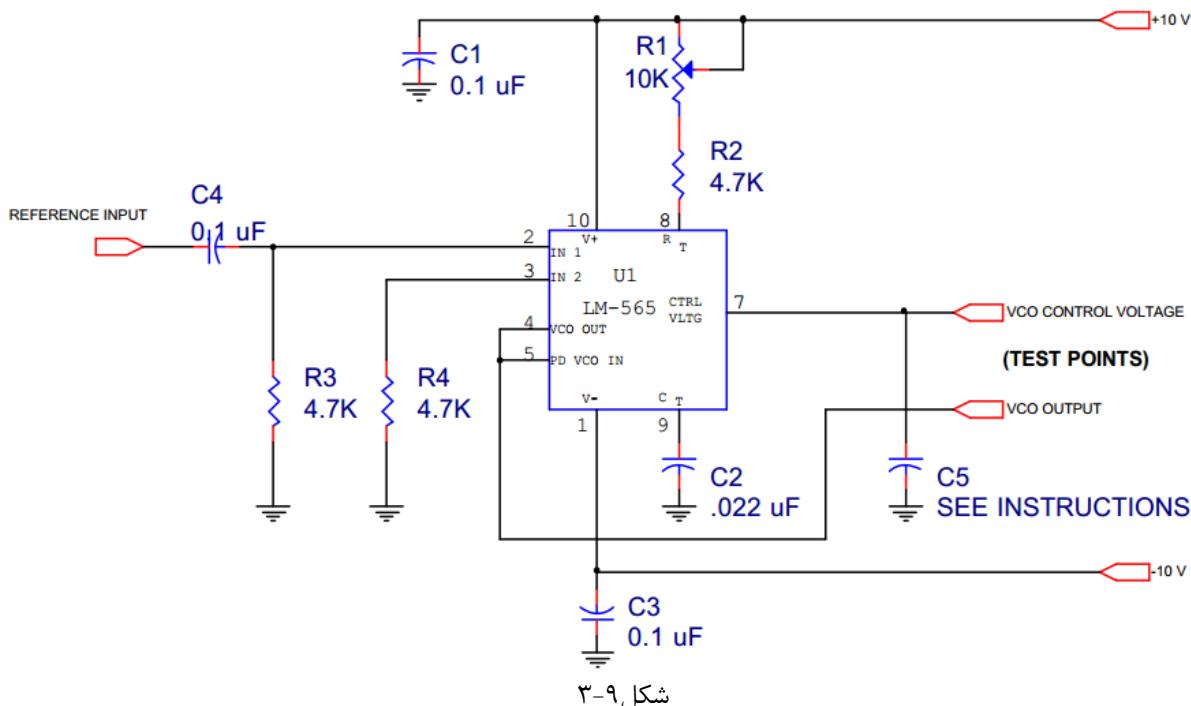

شکل ۳-۹

### مراحل آزمایش

در این آزمایش عملکرد صحیح PLL را مشاهده خواهید کرد و شما تشخیص هر ۳ حالت عملکرد PLL در مدارات واقعی را خواهید آموخت و می فهمید مقادیر مدار چه اثربویی روی عملکرد PLL دارند. برای بدست آوردن مقدار دقیق فرکانس به شدت توصیه می شود از فرکانس متر استفاده کنید. بعضی از فرکانس ها قابل خواندن نیستند. اگر مدار *audio monitor* در دسترس داشته باشید می توانید ورودی آن را به خروجی VCO متصل کنید تا صدای PLL در زمان ورود به محدوده قفل و خروج از محدوده قفل را بشنوید.

- ۱- مدار شکل ۳-۹ را با استفاده از خازن الکتروولیتی  $10 \mu F$  به جای  $C_5$  تشکیل دهید. ( $C_5$ ، خازن فیلتر پایین گذر حلقه است).
- ۲- تغذیه مدار را وصل کنید اما از سیگنال مرجع استفاده نکنید ما می خواهیم فرکانس حالت آزاد VCO را تنظیم کنیم.  $R_1$  را طوری تغییر دهید تا فرکانس خروجی VCO در پایه ۴، یک کیلوهرتز شود.
- ۳- فرکانس مرجع را به ورودی مدار اعمال کنید.
- ۴- کانال یک اسیلوسکوپ را به ورودی مرجع مدار متصل کنید و کانال دو را به خروجی VCO وصل کنید. فرکانس متر را به ورودی مرجع متصل کنید.

۵- فانکشن ژنراتور را روی  $Hz 600$  و دامنه  $V_{pp} 1$  تنظیم کنید هر دو کanal اسلوسکوپ را هم زمان مشاهده کنید و در زیر توضیح دهید چه چیزی مشاهده می کنید؟

۶- به آرامی فرکانس مرجع را از  $Hz 600$  افزایش دهید تا PLL قفل شود (هر دو کanal اسلوسکوپ روی هم قرار می گیرند و خروجی پایدار به نظر می رسد) تغییر فاز بین VCO و فرکانس مرجع مشاهده می شود. این فرکانس ( $F_C(lower)$ ) است که در شکل ۲-۹ نمایش داده شده است مقدار آن را یادداشت کنید.

$$F_C(lower) = \dots\dots\dots$$

\*راهنمایی: یعنی وقتی مشاهده می کنید فرکانس مرجع و فرکانس VCO یکسان هستند می توانید بگوئید PLL واقعاً قفل شده است. البته شما قفل های کاذب را در طی این رویکرد مشاهده می کنید که باید بدانید فرکانس مرجع و فرکانس تحت شرایط قفل کاذب یکسان نخواهد بود.

۷- وقتی PLL قفل است سیگنال های ورودی مرجع و VCO به چه صورتی هستند؟

۸- بیایید قسمت بالای طیف قفل را پیدا کنیم. به آرامی فرکانس را افزایش دهید تا PLL دوباره از قفل در آید. این فرکانس بالای طیف قفل است که ( $F_L(upper)$ ) نام دارد. عدد آن را در زیر ثبت کنید.


$$F_L(upper) = \dots\dots\dots$$

۹- اکنون PLL از حالت قفل خارج شده است و فرکانس مرجع بالای طیف تسخیر است. به آرامی فرکانس مرجع را کاهش دهید تا دوباره PLL قفل شود این فرکانس ( $F_C(upper)$ ) است. سرانجام فرکانس مرجع را کم کنید تا PLL دوباره از حالت قفل بیرون آید این فرکانس، ( $F_L(lower)$ ) است. عدد هر دو را در زیر ثبت کنید.

$$F_C(upper) = \dots\dots\dots \quad F_L(lower) = \dots\dots\dots$$

۱۰- بیایید خروجی فیلتر پایین گذر را مشاهده کنیم تا ببینیم وقتی فرکانس ورودی تغییر می کند چه اتفاقی می افتد؟

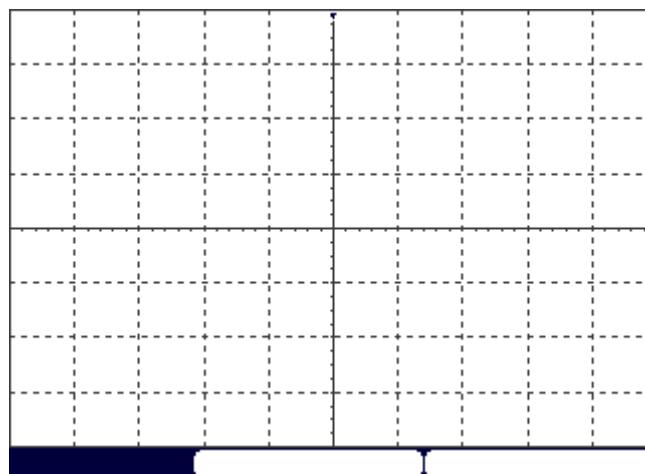چون خروجی فیلتر DC ثابت است پس برای مشاهده این ولتاژ از حالت DC اسلوسکوپ باید استفاده کنیم. می دانیم که هیچ فیلتری کامل نیست پس کمی ریپل و ناهمواری روی ولتاژ DC دیده می شود. فرکانس مرجع را روی  $Hz 1k$  تنظیم کنید و خروجی فیلتر پایین گذر در پایه ۷ آی سی را رسم کنید.



خروجی فیلتر پایین گذر

۱۱- فرکانس ورودی را افزایش دهید(ولی آن را در محدوده قفل نگه دارید) خروجی DC فیلتر چه تغییری می کند؟(شما می توانید ولتاژ پایه ۷ را با مولتی متر اندازه گیری کنید تا ولتاژ دقیق تری بدست آورید).

.....

.....

۱۲- طیف تسخیر، به فیلتر پایین گذر PLL بستگی دارد. بگذارید این موضوع را بررسی کنیم. مطابق با جدول زیر مقدار  $C_5$  را تغییر دهید. و پهنهای طیف تسخیر و قفل را مجدد ارزیابی کنید.

جدول ۹-۱


$C_5$	Value	$F_C(lower)$	$F_C(upper)$	$F_L(lower)$	$F_L(upper)$
	$10 \mu F$				
	$1 \mu F$				
	$100 nF$				
	$1 nF$				

۱۳- نتایج بدست آمده از جدول فوق را بررسی کنید چه رابطه ای بین طیف تسخیر و اندازه خازن فیلتر پایین گذر وجود دارد؟

.....

.....

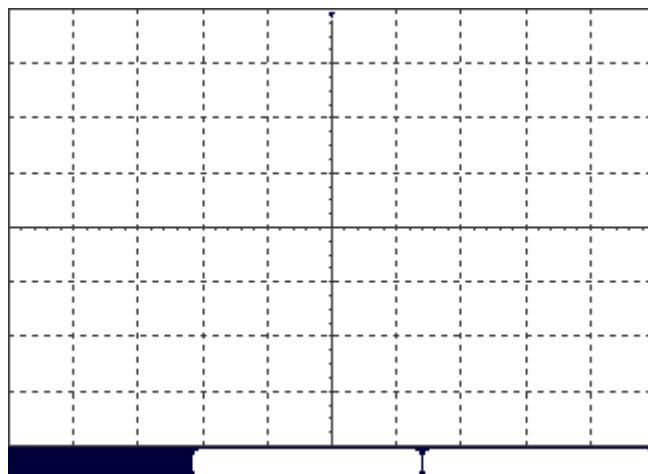۱۴- با خازن  $1nF$  به جای  $C_5$  دوباره فرکانس مرجع را به  $1kHz$  برسانید و ولتاژ خروجی فیلتر پایین گذر را مجدداً رسم نمائید. مطمئن شوید اسیلوسکوپ روی حالت DC قرار دارد.



خروجی فیلتر پایین گذر

۱۵- شکل موج مرحله ۱۴ با شکل موج مرحله ۱۰ چه فرقی دارد؟ چرا؟

۱۶- از اطلاعات استخراج شده از مرحله ۱۲ نتیجه گیری شما در مورد اثر فیلتر پایین گذر روی طیف قفل چیست؟

### سوالات

۱- هدف عملکرد PLL چیست؟

۲- سه بخش اصلی تشکیل دهنده PLL را نام برد و عملکرد هر یک را توضیح دهید.

۳- سه حالت عملکرد PLL را نام ببرید.

۴- نحوه اندازه گیری طیف قفل را توضیح دهید.

۵- چه چیز دیگری از این آزمایش یاد گرفتید؟ برای آشنایی بیشتر با تراشه LM565 توصیه می شود به آن مراجعه کنید.

## آزمایش شماره‌ی ۱۰ مدولاتور FM و آشکارساز

### مقدمه

مدولاسیون فرکانس یا FM یک روش مهم از اثر دادن پیام روی موج حامل است. و مزیت‌های بیشتری نسبت به مدولاسیون AM دارد. اول اینکه مدولاسیون FM فقط فرکانس موج حامل را تغییر می‌دهد نه دامنه آن را، گیرنده‌های FM را می‌توان طوری ساخت که به تغییرات دامنه توجهی نکنند. این موضوع بسیار مهم است. چرا که در ارسال سیگنال از فرستنده به گیرنده، صوت موجود در محیط خارجی (نویز) اثر خود را به صورت تغییرات دامنه روی سیگنال حامل می‌گذارد. به عبارت بهتر دامنه سیگنال حامل که در مدولاسیون AM باید تحت تاثیر سیگنال پیام باشد، به شدت تحت تاثیر نویز محیط قرار می‌گیرد که این موضوع ماهیت سیگنال پیام را تغییر میدهد. در صورتی که گیرنده FM به تغییرات دامنه توجهی ندارد و به عبارتی اثر نویز تا حد زیادی حذف یا کنترل می‌شود.


طراحی سیستم‌های تولید کننده صوت high-fidelity با استفاده از مدولاسیون FM بسیار ساده‌تر است. high-fidelity به معنی تولید سیگنال دقیق با حداقل نویز و تغییر است. در گیرنده‌های FM سیگنال پیام بازسازی شده در گیرنده، به سیگنال پیام اصلی موجود در فرستنده بسیار نزدیک و شبیه است. اما ساخت گیرنده AM، (hi-fi) بسیار مشکل است چرا که در آشکارسازهای دیودی مرسوم یک اعوجاج غیر خطی ذاتی وجود دارد و از طرفی پهنانی باند انتقال اطلاعات اختصاص داده شده به انتشار AM محدود است.

در تلویزیون صوت با مدولاسیون FM و تصویر با مدولاسیون AM ارسال می‌شود. به همین دلیل است که نویز روی تصویر تلویزیون اثر می‌گذارد، در صورتی که روی صوت تلویزیون تقریباً اثری ندارد. با توجه به پیچیدگی مدولاتور FM، مدار آشکارساز آن نیز به مراتب پیچیده‌تر از آشکارساز AM خواهد بود.

قبل از شروع آزمایش لازم است برخی از تعاریف و مفاهیم مربوط به مدولاسیون FM را یادآوری کنیم.
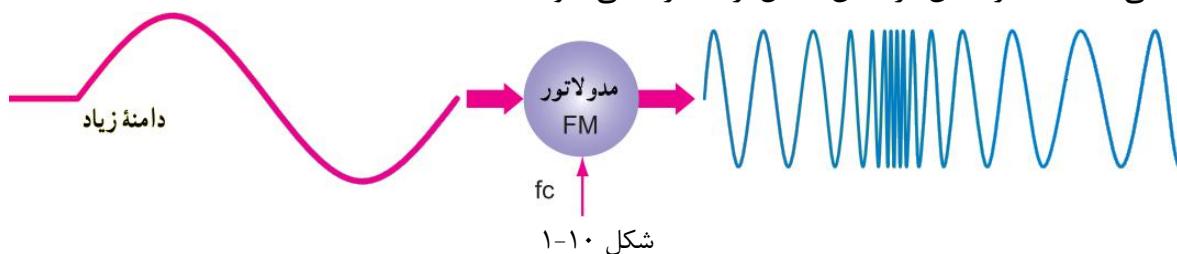
### انحراف فرکانس ( $F_D$ )

تغییر فرکانس حامل را، نسبت به مقدار طبیعی آن در مدولاسیون فرکانس، انحراف فرکانس می‌نامند. انحراف سیگنال حامل به علت تغییرات دامنه سیگنال مدوله کننده یعنی پیام است. همانطور که در شکل ۱-۱۰ ملاحظه می‌کنید تغییرات دامنه پیام در پیک مثبت باعث بیشتر شدن فرکانس حامل و در پیک منفی باعث کمتر شدن فرکانس حامل از مقدار اصلی خود شده است.





بنابراین، مقدار انحراف فرکانس در مدولاسیون فرکانس متناسب با دامنه سیگنال مدوله کننده است. حداقل تغییرات فرکانس حامل (Frequency Swing) را با  $f_{CS}$  نشان می‌دهند. مقدار  $f_{CS}$  مساوی دو برابر انحراف فرکانس ( $f_D$ ) است ( $f_{CS} = 2f_D$ ). اگر فرکانس بالای حامل را با  $f_H$  و فرکانس پایین حامل را با  $f_L$  نشان دهیم، آنگاه خواهیم داشت :

$$f_L = f_C - f_D$$

$$f_H = f_C + f_D$$

### سرعت تغییرات سیگنال (Rate of change FM)

سرعت تغییرات سیگنال بستگی به فرکانس سیگنال مدوله کننده (پیام) دارد. هر قدر فرکانس سیگنال پیام بیشتر باشد سرعت تغییرات سیگنال FM نیز بیشتر است. در شکل ۲-۱۰ فرکانس سیگنال صوتی و سرعت تغییرات سیگنال FM برای دو حالت 3Hz و 1.5Hz نشان داده شده است.

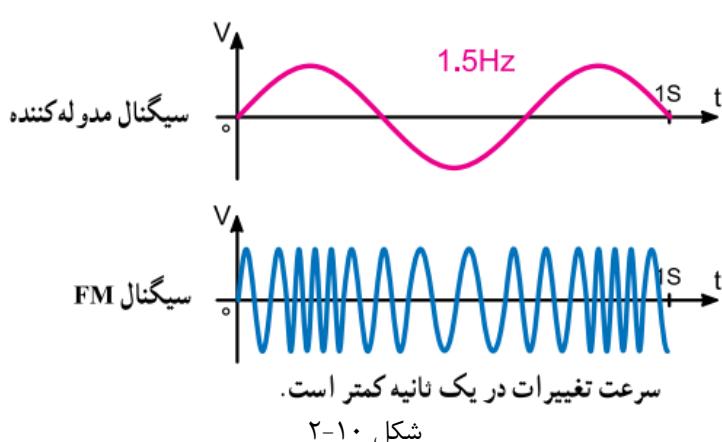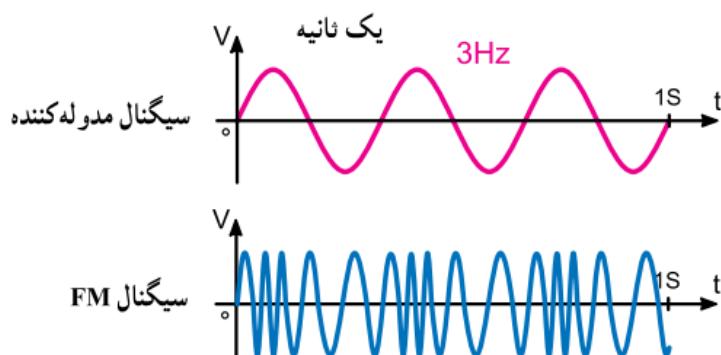

شکل ۲-۱۰

### درصد مدولاسیون سیگنال FM (Modulation Percent)

درصد مدولاسیون برای یک سیگنال FM طبق تعریف برابر است با نسبت فرکانس انحراف واقعی بر ماکزیمم فرکانس انحراف تعریف شده.

$$M_{FM} = \frac{f_{D(actual)}}{f_{D(Max)}} \times 100$$

## پهنانی باند هر ایستگاه در FM

تجاری در محدوده فرکانسی 88 MHz تا 108 MHz قرار دارد. پهنانی باند هر ایستگاه رادیویی معمولاً 150 kHz و باند محافظت بالا و پایین آن هر کدام 25 kHz است.


پهنانی باند پیام در FM نسبت به AM بیشتر است. (در AM، 5 kHz و در FM، 15 kHz است.) مدار موجود در این آزمایش با فرکانس حامل 100 kHz کار می کند که در باند LF است. باز هم این نکته را مذکور می شویم که این آزمایشات بیشتر جنبه آموزشی دارند و به علت مونتاژ این مدارات روی برد برداشتن امکان افزایش بیشتر فرکانس نیست.

## آنالیز مدار

همانطور که از عنوان آزمایش پیداست این آزمایش دو بخش دارد. بخش اول مدولاتور FM و بخش دوم آشکارساز FM است. این مدار طوری طراحی شده است که در باند LF با فرکانس حامل 100 kHz کار کند. بخش VCO از تراشه LM565 برای تولید شکل موج FM استفاده می کند. و PLL تشکیل شده با تراشه LM565 به مانند آشکارساز FM عمل خواهد کرد.


## مدولاتور FM

مدار شکل ۳-۱۰ مدولاتور FM را نشان می دهد که شبیه مدار آزمایش VCO است. که دو بخش کوچک به آن اضافه شده است. بخش اولی که به مدار اضافه شده خازن  $C_2$  است. که خازن کوپلaz است و از ورود ولتاژ DC به ورودی سیگنال ژنراتور جلوگیری می کند و سیگنال پیام را روی ولتاژ پایه ۷ (ولتاژ کنترل VCO) سوار می کند.

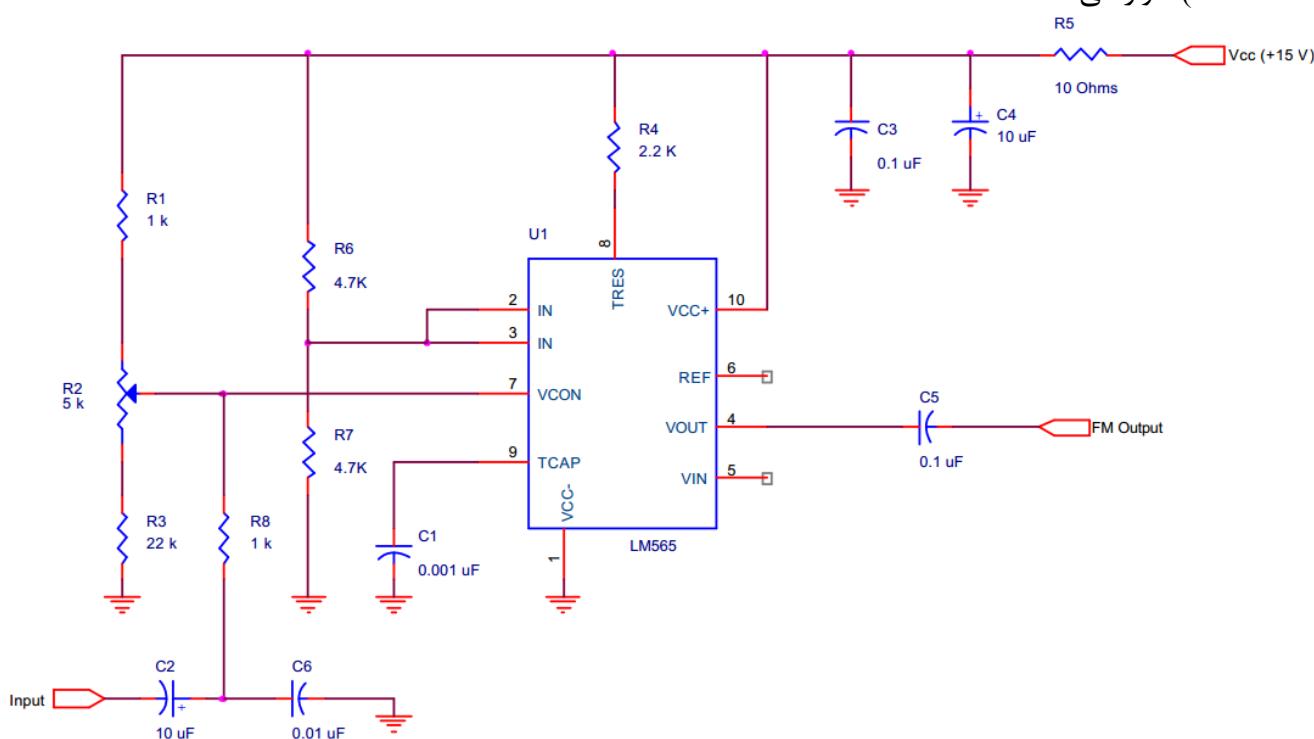

شکل ۳-۱۰

سیگنال روی پین ۷ VCO مشابه شکل ۴-۱۰ است. توجه کنید که اکنون سیگنال صوتی روی سطح DC سوار است.

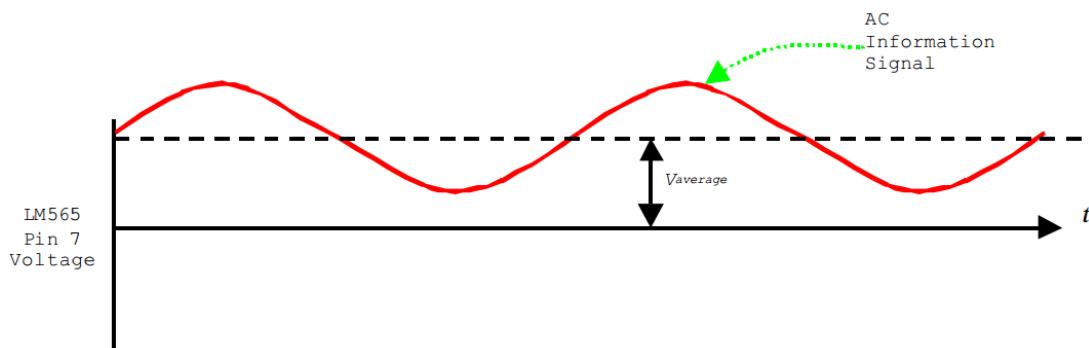

شکل ۴-۱۰

پتانسیومتر<sub>۲</sub> R تنظیم کننده این سطح DC ولتاژ است. که این ولتاژ DC کاوش فرکانس حامل خواهد بود. هر چه این ولتاژ DC افزایش یابد فرکانس VCO کاوش می یابد و هرچه ولتاژ DC افت می کند فرکانس VCO افزایش می یابد. اکنون اگر سیگنال پیام روی پایه ۷ قرار گیرد در پیک مشت ورودی فرکانس VCO افزایش و در پیک منفی ورودی، فرکانس VCO افزایش خواهد یافت. به عبارت بهتر مدولاسیون FM صورت گرفته است. پس واضح است که با تغییر دامنه ورودی فرکانس VCO ۱۰ دچار انحراف از مقدار اصلی خود می شود. با استفاده از معادله زیر می توان مقدار این انحراف را پیش بینی و محاسبه کرد.

$$\delta = V_m \times K_0$$

$K_0$  : ضریب حساسیت مدولاتور است که واحد آن  $\text{Hz/Volt}$  است.  
 (برای این مدار  $K_0 = 72/727 \text{ kHz/Volt}$  است).

$V_m$  : پیک دامنه سیگنال پیام است.  
 $\delta$  : میزان انحراف فرکانس است که واحد آن  $\text{Hz}$  است.

برای مثال اگر  $V_m = 500 \text{ mV}$  باشد. پس مقدار انحراف تولید شده بصورت زیر است.


$$\delta = V_m \times K_0 = (0.5 V_p) \times (72.727 \text{ kHz/Volt}) \approx 36.364 \text{ kHz}$$

این میزان انحراف برای فرکانس حامل  $100 \text{ kHz}$  انحراف زیادی است. مقدار انحراف را در این آزمایش به  $10 \text{ kHz}$  محدود می کنیم.

خروجی VCO را می توانیم در فضا ارسال کنیم اگر دو مدار به آن اضافه شود. چون شکل موج خروجی مدولاتور مربعی است و ما برای ارسال موج در فضا نیاز به سیگنال سینوسی تمیز داریم می توان از یک فیلتر پایین گذر در خروجی استفاده کرد و دوم اضافه کردن یک مدار تقویت کننده در خروجی است. چرا که دامنه سیگنال خروجی ضعیف است و بعد از عبور از فیلتر ضعیف تر خواهد شد. اگر در آزمایشگاه به گیرنده LF دسترسی دارید می توانید آن را روی  $100 \text{ kHz}$  تنظیم کنید و خروجی مدار را مشاهده کنید.

## آشکار ساز FM

مدار شکل ۵-۱۰ آشکار ساز FM را نشان می دهد که بر اساس همان مدار PLL ساخته شده با تراشه LM565 طراحی شده است. فرکانس آزاد PLL به کمک پتانسیومتر  $R_{106}$ ، مقاومت  $R_{107}$  و خازن  $C_{104}$  تعیین می شود. که به کمک پتانسیومتر  $R_{106}$  باید مقدار آن را روی ۱۰۰ kHz تنظیم نمود. فرکانس نوسان PLL باید با فرکانس حامل فرستنده یکسان باشد.

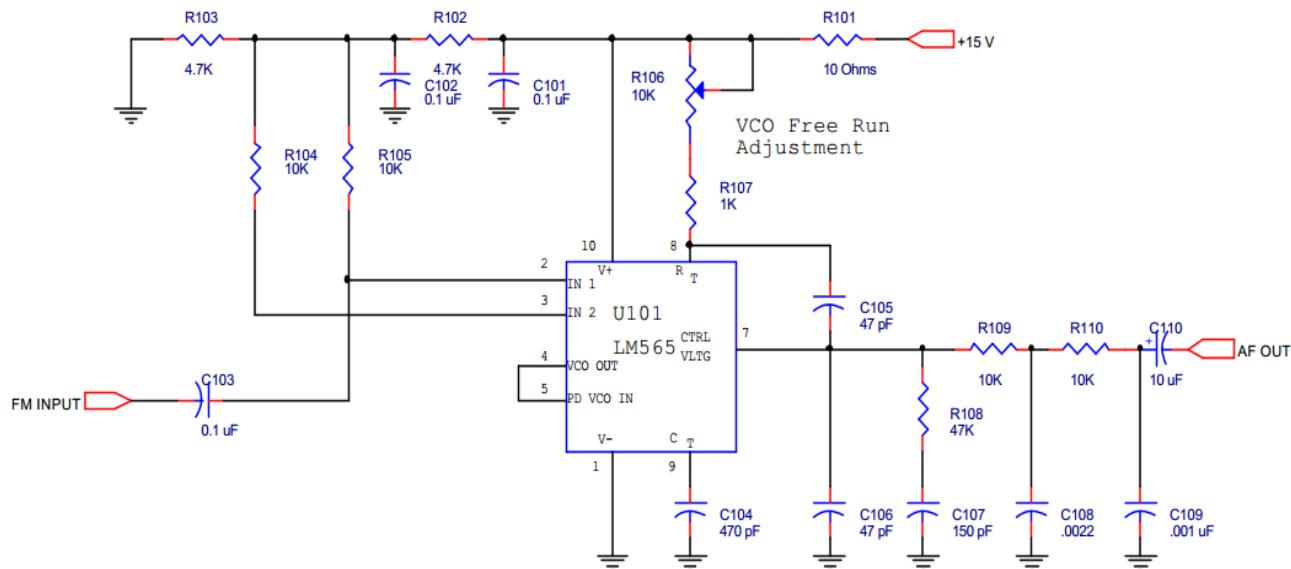

شکل ۵-۱۰

سیگنال FM به وسیله خازن  $C_{103}$  به ورودی شماره یک آشکار ساز فاز (پایه ۲) اعمال می شود. چون PLL از یک منبع تغذیه استفاده می کند از مقاومت های  $R_{102}$  و  $R_{103}$  به عنوان مدار مقسم ولتاژ استفاده شده است تا ولتاژ تغذیه را نصف کند. زمانی مدار درست کار می کند که تقریبا ۷.۵ V در محل پیوند  $R_{102}$  و  $R_{103}$  موجود باشد. خازن  $C_{102}$  خازن بای پس RF است. و مقاومت های  $R_{104}$  و  $R_{105}$  دو ورودی آشکار ساز فاز را از هم تفکیک می کنند. (چون سیگنال در یک زمان فقط باید وارد یک ورودی شود).

ولتاژ کنترل VCO روی پایه ۷ تراشه LM565 حاوی دو جزء است. یکی ولتاژ DC است که مقدار آن برای فرکانس ۱۰۰ kHz تنظیم شده که این فرکانس از مدولاتور FM به ورودی PLL اعمال می شود. و بخش دوم یک سیگنال ac است که دقیقا مشابه سیگنال آشکار شده پیام است. این سیگنال ac به خاطر عملکرد Self - Correcting یا خود اصلاح کننده گی PLL ایجاد می شود. به عبارت بهتر وقتی فرکانس فرستنده بالا و پایین می رود PLL تلاش می کند تا با تغییر ولتاژ کنترل خود از این فرکانس تبعیت کند. بنابر این ولتاژ کنترل روی پایه ۷ کپی سیگنال پیام اصلی خواهد بود. قطعات  $C_{106}$ ،  $C_{107}$  و  $C_{108}$  فیلتر حلقه را تشکیل می دهند که بطور مناسبی پارامتر های عملکرد حلقه مانند (طیف تسخیر، نسبت میرایی و فرکانس طبیعی) را برای آشکار سازی FM تنظیم می کنند.


قطعات  $C_{109}$ ،  $R_{110}$ ،  $C_{108}$  و  $R_{110}$  یک فیلتر پایین گذر را تشکیل می‌دهند تا باقیمانده سیگنال حامل  $100\text{ kHz}$  را حذف کند. سیگنال ac نهایی توسط خازن کوپلазر  $C_{110}$  به خروجی منتقل شده و سیگنال پیام در خروجی ظاهر می‌شود.

### مراحل آزمایش


در این آزمایش باید دو مدار را مورد بررسی قرار دهیم که توصیه می‌شود آنها را به صورت جداگانه و روی دو برد مجزا تشکیل دهید.

- ۱- مدار شکل ۳-۱۰ را روی برد برشکیل دهید و به ورودی آن سیگنالی متصل نکنید.
- ۲- خروجی FM را به کanal دو اسیلوسکوپ و یک فرکانس متر متصل کنید. و  $R_2$  را تغییر دهید بطوری که فرکانس موج حامل روی  $100\text{ kHz}$  تنظیم شود.
- ۳- اکنون سیگنال ژنراتور AF را به ورودی مدار متصل کنید. و فرکانس آن را روی  $1\text{ kHz}$  تنظیم نمائید. دامنه آن را برای انحراف  $10\text{ kHz}$  بدست آورید و محاسبات خود را یادداشت کنید.

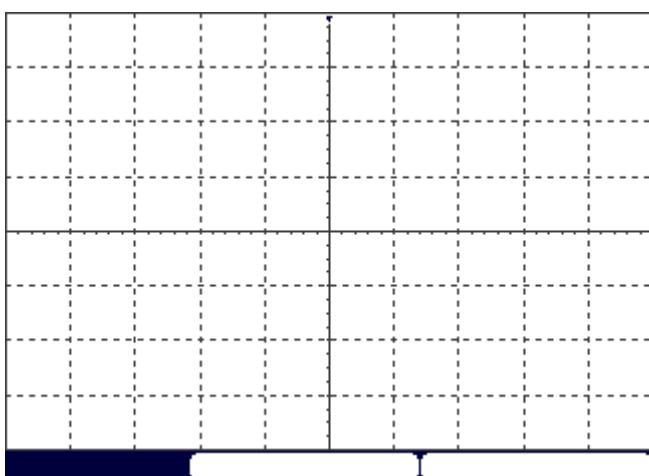- ۴- کanal یک اسیلوسکوپ را به ورودی AF متصل کنید و تنظیمات اسیلوسکوپ را برای هرچه بهتر شدن سیگنال ها روی صفحه اسیلوسکوپ انجام داده و شکل موج های ورودی و خروجی مدولاتور را مشاهده و رسم نمائید.



شكل موج ورودی مدولاتور

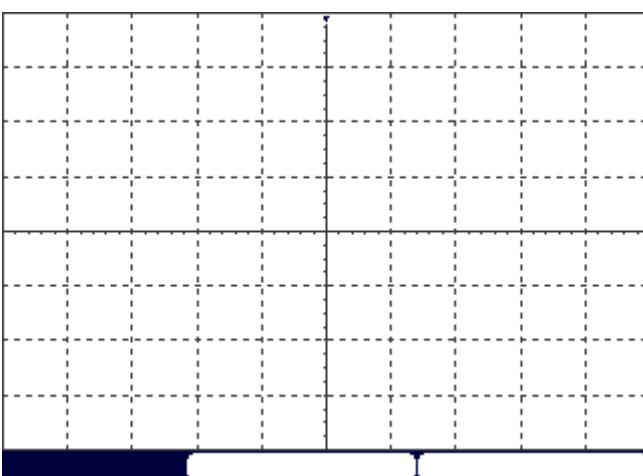

شكل موج خروجی مدولاتور


- ۵- سیگنال خروجی FM با سیگنال ورودی FM چه تفاوتی دارند؟ آیا مدولاسیون را مشاهده می‌کنید؟

۶- مدار آشکارساز FM شکل ۵-۱۰ را روی برد برد مونتاژ کنید. (سعی کنید تا حد امکان طول سیم ها کوتاه باشد).


۷- تغذیه مدار آشکارساز را وصل کنید اما به ورودی آشکارساز سیگنال FM را متصل نکنید. ابدا پتانسیومتر R106 را تنظیم کنید تا فرکانس حالت آزاد PLL روی ۱۰۰ kHz تنظیم شود. از فرکانس متر برای تنظیم فرکانس استفاده کنید.

۸- اکنون مدار فرستنده را به گیرنده متصل کنید. فراموش نکنید که زمین هر دو مدار به هم متصل شوند. کanal یک اسیلوسکوپ را به ورودی AF مدار مدولاتور و کanal دوم را به خروجی آشکارساز FM متصل کنید.

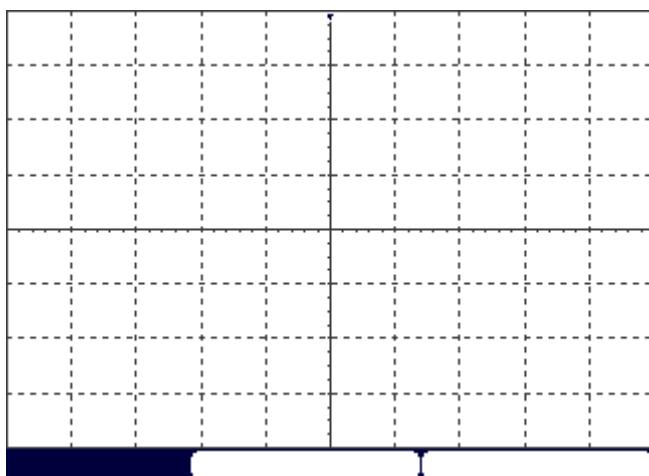۹- مقادیر دامنه و فرکانس ورودی را مشابه مرحله ۳ تنظیم کنید. و شکل موج های زیر را رسم کنید.



شکل موج ورودی مدولاتور

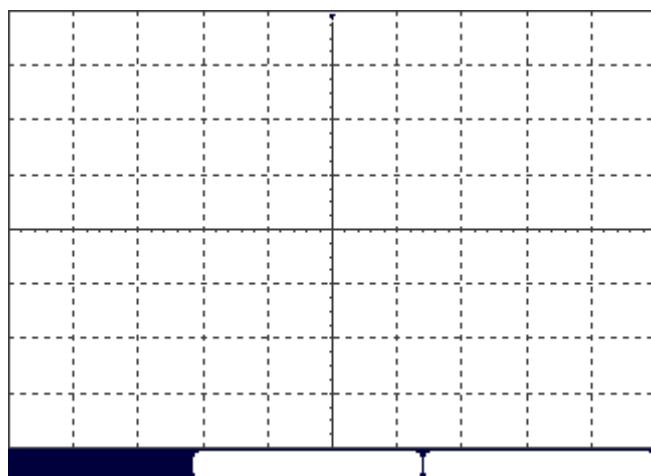

شکل موج خروجی آشکارساز

- ۱۰- میزان شباهت و دقت سیگنال آشکار شده با سیگنال پیام اصلی را بررسی کنید.
- ۱۱- دامنه سیگنال پیام ورودی مدولاتور را افزایش دهید تا جایی که سیگنال آشکار شده در خروجی آشکارساز دچار انحراف شود. به خاطر داشته باشید وقتی می توانیم انحراف را پیش بینی کنیم که پیک سیگنال پیام را بدانیم. این آشکارساز تا چه مقدار انحراف را حمایت می کند؟ نتیجه محاسبات خود را گزارش دهید.

## سوالات

۱- چه چیزی مقدار انحراف در فرستنده FM را تعیین می کند؟

.....

۲- عملکرد پتانسیومتر  $R_2$  در مدولاتور FM چیست؟ چرا این قطعه مهم است؟

.....

.....

۳- چه چیزی باعث می شود ولتاژ پایه ۷ آشکارساز FM از سیگنال پیام اصلی تبعیت کند؟

.....

.....

۴- چه چیز دیگری از این آزمایش فرا گرفتید؟

.....

.....

## آزمایش شماره‌ی ۱۱


### آشکارساز تن (Tone Decoder)

#### مقدمه

شاید برای شما تا کنون پیش آمده باشد که به مداری نیاز داشته باشید که بتواند در فرکانسی دلخواه عملکرد خاصی را انجام دهد. و در فرکانسی که شما تعیین می‌کنید فرمانی برای خروجی صادر کند. به کمک تراشه LM567 که یک آشکارساز فرکانس است می‌توان چنین کاری را انجام داد. در این آزمایش قصد داریم نمونه‌ای ساده از این نوع مدار را بررسی کنیم.

#### آنالیز مدار

در مدار آشکارساز فرکانس شکل ۱-۱۱ به کمک خازن  $C_3$  و مقاومت  $R_3$  که به پایه‌های پنج و شش IC متصل هستند فرکانس نوسانساز داخلی تراشه تعیین می‌شود. با تغییر خازن  $C_3$  و مقاومت  $R_3$ ، نوسانساز داخلی متناسب با فرکانس دلخواه ما عمل خواهد نمود. برای محاسبه فرکانس نوسانساز می‌توان از رابطه  $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{R_3 \times C_3}$  استفاده نمود که در این رابطه  $T = 1.1 \times (R_3 + C_3)$  است. خازن  $C_1$  خازن کوپلاژ ورودی است. بعد از اینکه فرکانس اعمال شده به پایه ۳ با فرکانس نوسانساز داخلی برابر شد ولتاژ پایه ۸ صفر شده و LED روشن می‌شود. اما بعد از روشن شدن LED با افزایش فرکانس ورودی LED بلافاصله خاموش نمی‌شود. چرا که مدار دارای یک پهنه‌ای باندی است. مقدار این پهنه‌ای باند توسط خازن  $C_2$  موجود روی پایه ۲ تعیین می‌شود. و خازن  $C_4$  مانع از روشن شدن یا به عبارت بهتر شدن پایه ۸ در فرکانس‌های ناخواسته می‌شود. چنانچه این خازن برداشته شود. خروجی در فرکانس‌هایی غیر از فرکانس تنظیم شده روشن خواهد شد.

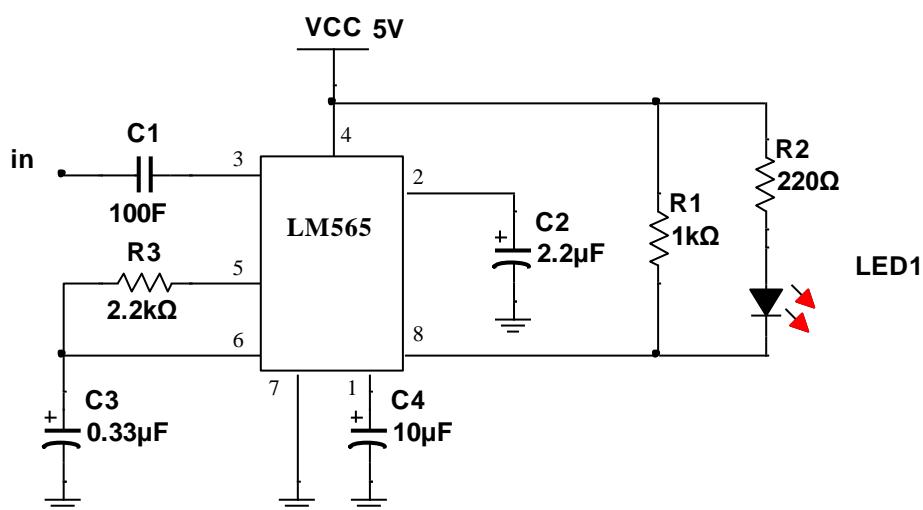

شکل ۱-۱۱

## مراحل آزمایش

- ۱- مدار شکل ۱-۱۱ را روی برد تشکیل دهید. به ورودی مدار سیگنالی متصل نکنید.
- ۲- فرکانس نوسانساز را به صورت تئوری بدست آورده و نتیجه محاسبات را یادداشت کنید.
- ۳- به ورودی مدار یک سیگنال مربعی با دامنه  $V_{pp} = 2$  اعمال کنید. فرکانس را به آرامی افزایش دهید تا LED روشن شود. در این حالت فرکانس خروجی را اندازه گیری کرده و یادداشت کنید.
- ۴- مقدار فرکانس نوسانساز را برای خازن  $C_3$  و  $f = 3.2nf$  مجددا محاسبه کنید.
- ۵- اکنون مقدار خازن  $C_3$  را به ترتیب با خازن های  $2.2nf$  و  $3.2nf$  عوض کرده مقدار فرکانس نوسانساز را مجددا در هر حالت اندازه گیری و یادداشت کنید. آیا فرکانس عملی بدست آمده با فرکانس تئوری مطابقت دارد؟ (اگر از خازن های عدسی استفاده می کنید دقیق کنید که این خازن ها حدود ۵۰% تولرانس دارند).
- ۶- خازن  $C_3$  را به مقدار اولیه خود یعنی  $0.33\mu F$  تغییر دهید بعد از روشن شدن LED فرکانس را افزایش دهید تا جایی که LED خاموش شود مجددا فرکانس را اندازه گیری کنید و مقدار پهنهای ماند مدار را اندازه گیری نمائید. (تفاضل فرکانس های روشن شدن و خاموش شدن LED پهنهای باند مدار خواهد بود)
- ۷- خازن  $C_2$  را مطابق با جدول زیر تغییر دهید و در هر حالت پهنهای باند را اندازه گیری کرده و جدول را کامل کنید.

جدول ۱-۱۱

$C_2$	$1\mu F$	$2.2\mu F$	$10\mu F$	$100\mu F$
BW				

- ۶- کاهش ظرفیت خازن چه تاثیری روی پهنهای باند مدار دارد؟
- ۷- خازن  $C_4$  را از مدار جدا کنید و مجددا فرکانس را از صفر افزایش دهید آیا LED در فرکانسی به غیر از فرکانس تنظیم شده روشن می شود؟

## سوالات

- ۱- عمکرد خازن‌های  $C_2$  و  $C_4$  را توضیح دهید.

۲- با مراجعه به Data Sheet LM567 تراشه چند مورد از کاربردهای دیگر این IC را نام ببرید.